Lab 7

學號: 109062173 姓名: 葉昱揚

A. Lab Implementation

1. Block Diagram of the design with explanation (10%)

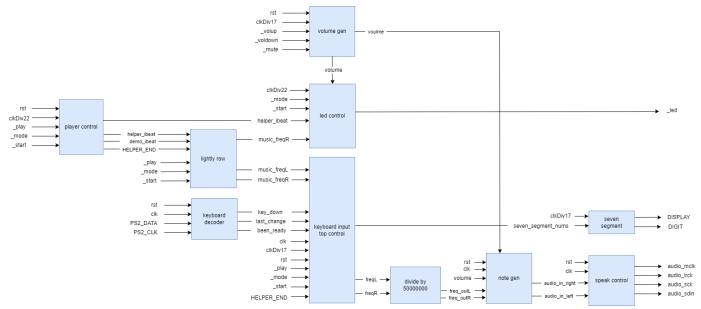


圖 1、Lab7 block diagram

上圖是 Lab7 的 block diagram。由左到右看也是產出 output 的流程圖

player control 是控制音符的 beat 的產生器:

demo_ibeat 控制 demonstrate mode 音符的 beat helper ibeat 控制 Play mode helper 音符的 beat

HELPER END 判斷當前是否為 Play mode helper 完全結束

lightly row 是預先寫好的音譜, lightly row 即是譜名, 會接收 player control 產生的 beat,產出對應的音頻:

music_freqL 音譜的左音頻 music_freqR 音譜的右音頻

volume gen 是控制音量大的 module,它會接收 voldown button、volup button 和 mute 的資訊,產出對應的音量層級:

volume 音量層級

keyboard input control 是監控鍵盤輸入,並以 music_freqL、music_freqR、當前模式等等...為input,產出 freqL、freqR、seven segment nums:

freqL聲音的左音頻freqL聲音的右音頻

seven segment nums 七段顯示器的控制碼

note gen 吃進經過處理的 freqL 和 freqR, 並配合 volume gen 的 output volume,產生 audio_in_left、audio_left_right。最後經過 speaker control 生產出我們耳朵聽到的聲音。

2. Partial code screenshot with the explanation (35%)

Volume control

```
module volume_gen(
    input clk,
    input rst,
    input volup,
    input voldown,
    input isMute,
    output reg [2:0]volume
    reg [2:0] v;
    reg [2:0] next_v;
    always@(*) begin
    if(isMute) volume = 3'd0;
        else volume = v;
    end
    always@(posedge clk,posedge rst) begin
        if(rst) v <= 3'd3;
        else v <= next_v;</pre>
    always@(*) begin
       if(volup && v < 3'd5) next_v = v + 1;</pre>
        else if(voldown && v > 3'd1) next_v = v - 1;
        else next_v = v;
endmodule
```

圖、設定音量大小

參考上圖, module volume gen 有 3 個重要的 input signal 和一個 output signal:

```
(input) volup 音量放大一個 level (input) voldown 音量變小一個 level (input) isMute 靜音 (output) volume 音量 level
```

控制音量大小時,先用其他線路(v、next v)處理:

如果按下 volup button 且 v 小於最大音量(level 5),則音量放大一個 level,v+1; 如果按下 voldown button 且 v 大於最低音量(level 1),則音量變小一個 level,v-1; 反之 v 不變。

最後把處理好的 v 連接給 output volume:

```
如果需要靜音(isMute),則 volume = 0;
反之, volume = v。
```

這邊的小細節是 isMute 需要和 volup、voldown 分開處理。

原因是當 isMute 訊號拉起又放下後,volume 需要回歸到 isMute 拉起前的狀態。 用其他線路(v、next_v)紀錄原本的音量大小,再分開處理 isMute 訊號,就可以避免當 isMute 拉起時 洗刷掉原本音量的情況。

```
always@(*) begin
   if(note_div_left == 22'd1) audio_left = 16'h0000;
        case(volume)
           0: audio left = 16'h0000;
           1: audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'h00C8 : 16'hFF38; // -200 < volume < 200
           2: audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'h03E8 : 16'hFC18; //
           3: audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'h0BB8 : 16'hF448; //
           4: audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'h1388 : 16'hEC78; //
           5: audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'h2710 : 16'hD8F0; // -10000 < volume < 10000
    end
always@(*) begin
    if(note_div_right == 22'd1) audio_right = 16'h0000;
        case(volume)
           0: audio_right = 16'h0000;
           1: audio_right = (c_clk == 1'b0) ? 16'h00C8 : 16'hFF38; // -200 < volume < 200
           2: audio_right = (c_clk == 1'b0) ? 16'h03E8 : 16'hFC18; // -1000 < volume < 1000
            3: audio_right = (c_clk == 1'b0) ? 16'h0BB8 : 16'hF448; //
           4: audio_right = (c_clk == 1'b0) ? 16'h1388 : 16'hEC78; //
           5: audio_right = (c_clk == 1'b0) ? 16'h2710 : 16'hD8F0; // -10000 < volume < 10000
   end
```

圖、設定振幅(amplitude)大小

參考上圖,經過 volume_gen 產出的 volume 會在兩個 always block 發揮作用(Line10~Line17、Line27~Line34)。這邊依據 volume 的 level,分別把音量大小的數據賦給左右聲道。

其中 volume 的等級有 mute、level $1 \sim \text{level } 5$ 總共 6 個等級。它們實際代表的音量數據分別為:

```
第 0 級 (mute) , 音量 = 0
第 1 級 , 音量 = 200
第 2 級 , 音量 = 1000
第 3 級 , 音量 = 3000
第 4 級 , 音量 = 5000
第 5 級 , 音量 = 10000
```

DEMONSTATE mode

```
module demo_beat_control (
    input clkDiv22,
    input rst,
    input play,
    input mode,
    output reg [11:0] demo_ibeat
    parameter DEMONSTRATE_MODE = 1'b1;
    parameter PLAY_MODE
                               = 1'b0;
    parameter LEN = 4095;
    reg [8:0] next_demo_ibeat;
    always @(posedge clkDiv22, posedge rst) begin
        if (rst) begin
            demo_ibeat <= 0;</pre>
        end else begin
            demo_ibeat <= next_demo_ibeat;</pre>
        end
    always @* begin
        if(mode==DEMONSTRATE_MODE && play) next_demo_ibeat = (demo_ibeat + 1 < LEN) ? (demo_ibeat + 1) : 0;
        else next_demo_ibeat = demo_ibeat;
endmodule
```

圖、DEMONSTRATE mode 的 beat control

上圖是控制 DEMONSTRATE mode 的 beat 的 module。
module demo_beat_conotrol 有 2 個重要的 input signal 和一個 output signal:

```
(input)play播放 / 暫停(input)modeDEMONSTRATE mode / Play mode(output)demo ibeat控制 DEMONSTRATE mode 時播放的音符
```

在 DEMONSTRATE mode 有兩項目標需要達成。 實作在上圖 Line18~30,主要控制在 Line28、Line29:

1. 循環播放預先寫好的旋律

Line28: 只要 demo ibeat 沒超過歌曲長度就會不斷增加。 若超過長度,則歸零,回到歌曲原點。

2. 若中途暫停/切到別的 mode,下次進入 DEMONSTRATE mode 需要從上次的離開點繼續播放。

Line28 判斷"如果現在是 DEMONSTRATE mode 且 play"才會更動 demo ibeat。 因此中途暫停/切到別的 mode 時,Line29 會讓 demo_ibeat 保持原樣不變。

圖、預先寫好的音樂 module

module lightly row 有 2 個重要的 input signal 和 2 個 output signal:

```
(input) demo_ibeat DEMOE mode 的 beat 位置
(input) helper_ibeat PLAYmode 的 helper 的 beat 位置
(output) music_freqR 右聲道音符
(output) music freqL 左聲道音符
```

這個 module 吃進兩個 mode ibeat,並判斷現在是 demo mode OR play mode,把對應的音符輸出給 music freqR 和 music freqL

```
always@(*) begin
           case(MODE)
                      DEMONSTRATE MODE:begin
                                  next_freqL = music_freqL;
                                  next_freqR = music_freqR;
                                  next_seven_segment_nums[19:0] = {`seven_segment_DASH, `seven_segment_DASH, `seven_segmen
                                  if(PLAY) begin
                                              case(music_freqR)
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_C, `seven_segment_3 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_3 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_3 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_E, `seven_segment_3 };
                                                                                    next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_F,
                                                                                                                                                                                                                                         `seven_segment_3 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_G, next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_A,
                                                                                                                                                                                                                                         `seven_segment_3 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_B, `seven_segment_3 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_C, `seven_segment_4 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_4 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_E, `seven_segment_4 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_F, `seven_segment_4 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_6, `seven_segment_4 };
                                                                                    next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_A, `seven_segment_4 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_B, `seven_segment_4 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_C, `seven_segment_5 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_5 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_E, `seven_segment_5 };
                                                                                   next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_F, `seven_segment_5 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_6, `seven_segment_5 };
                                                                                    next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_A, `seven_segment_5 };
next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_B, `seven_segment_5 };
                                                         default: next_seven_segment_nums[9:0] = seven_segment_nums[9:0];
                                              endcase
                                              next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_DASH, `seven_segment_DASH };
                     end
```

圖、DEMONSTRATE mode 的控制

參考上圖的 Line8 、 Line9。

music_freqL、music_freqR 是預先寫好的音譜的音符。這個地方會把 music_freqL、music_freqR 賦給真正能發出聲音的左聲道 freqL、右聲道 freqR

參考上圖的 Line12~Line 37。

這個 case 判斷目前音樂的右聲道 music freqR 是甚麼音符並將結果顯示到七段顯示器上。

music_freqR 有 21 種可能,分別為:

```
升 C(hc) 顯示 C5;
降 C (lc) 顯示 C3;
                   C(c) 顯示 C4;
降 D (ld) 顯示 D3;
                   D(d) 顯示 D4;
                                  升 D(hd) 顯示 D5;
降 E (le) 顯示 E3;
                   E(e) 顯示 E4;
                                  升 E(he) 顯示 E5;
降 F (lf) 顯示 F3;
                   F(f) 顯示 F4;
                                  升 F(hf) 顯示 F5;
降 G (lg) 顯示 G3;
                   G(g) 顯示 G4;
                                  升 G(hg) 顯示 G5;
降 A (la) 顯示 A3;
                   A(a) 顯示 A4;
                                  升 A(ha) 顯示 A5;
```

降 B (lb) 顯示 B3;

B(b) 顯示 B4;

升 B(hb) 顯示 B5;

PLAY mode - Piano

```
•
 case(MODE)
     PLAY_MODE:begin
         next_freqL = `silence;
next_freqR = `silence;
          next_seven_segment_nums[19:0] = {`seven_segment_DASH, `seven_segment_DASH, `seven_segment_DASH};
          if(!HELPER_END) begin
              case(key_num)
                  KEY_CODES_Q: begin
                      next_freqL = `hc;
                      next_freqR = `hc;
                      next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_C, `seven_segment_5 };
                  KEY_CODES_W: begin
                       next_freqL = `hd;
                       next_freqR = `hd;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_5 };
                  end
                  KEY_CODES_E: begin
                      next_freqL = `he;
next_freqR = `he;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_E, `seven_segment_5 };
                  KEY_CODES_R: begin
                      next_freqL = `hf;
next_freqR = `hf;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_F, `seven_segment_5 };
                  end
                  KEY CODES T: begin
                      next_freqL = `hg;
next_freqR = `hg;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_G, `seven_segment_5 };
                  KEY_CODES_Y: begin
                      next_freqL = `ha;
next_freqR = `ha;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_A, `seven_segment_5 };
                  KEY_CODES_U: begin
                      next_freqL = `hb;
next_freqR = `hb;
                       next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_B, `seven_segment_5 };
```

圖、Play mode Piano

在這個 mode 需要做的判斷是:

判斷目前按下哪一個案件,發出對應的音頻,並將音頻名顯示於七段顯示器上。

參考上圖的 case, key num 是按壓的鍵盤。

若沒有按壓任何按鍵,則左聲道 freqL、右聲道 freqR 都是靜音 silence,七段顯示器顯示 DASH;

如果按壓鍵盤 Q,Q 代表升 C(hc),左聲道 freqL、右聲道 freqR 都是 hc,七段顯示器顯示 C5; 如果按壓鍵盤 W,W 代表升 D(hd),左聲道 freqL、右聲道 freqR 都是 hd,七段顯示器顯示 D5; 剩下的按鍵操作同理。

只需要對照 SPEC 不同按鍵對應到不同的音頻,七段顯示器顯示不同的音頻。 因此上圖只列出 7 個鍵盤判斷,當作簡易的範例解釋,但實際上有 21 個判斷。

PLAY mode – Helper

//Explain how to use the song as a demonstration to design the helper game.

```
module helper_beat_control (
    input clkDiv22,
    input mode,
    input start,
output reg [11:0] helper_ibeat,
output reg HELPER_END
    parameter DEMONSTRATE_MODE = 1'b1;
    parameter PLAY_MODE
    parameter LEN = 4095;
    reg initialized;
    reg [8:0] next_helper_ibeat;
    always @(posedge clkDiv22, posedge rst) begin
        if (rst) begin
  helper_ibeat <= 0;</pre>
             initialized <= 0;
        else begin
             if (!initialized) begin
                  helper_ibeat <= 0;
                  initialized <= 1; /
                  helper_ibeat <= next_helper_ibeat;
                  initialized <= 1;
             if(!(mode==PLAY_MODE && start)) initialized <= 0;</pre>
    always @* begin
if(mode == PLAY_MODE && start == 1 && !HELPER_END) begin
             if(helper_ibeat < LEN) next_helper_ibeat = helper_ibeat + 1;</pre>
             else next_helper_ibeat = LEN;
        else next_helper_ibeat = helper_ibeat;
    always@(*) begin
if(rst) HELPER_END = 0;
else if(helper_ibeat==LEN) HELPER_END = 1;
         else HELPER_END = 0;
endmodule
```

圖、PLAY mode helper 的 beat control

上圖是控制 PLAY mode helper 的 beat 的 module。 module healper beat conotrol 有 2 個重要的 input signal 和 2 個 output signal:

```
(input)star開啟 helper / 關閉 helper(input)modeDEMONSTRATE mode / Play mode(output)helper ibeat控制 PLAY mode helper 播放的音符
```

(output) HELPER END 是否在 helper 模式下跑完整首旋律

在 Line 20~Line 37, helper ibeat 會不斷遞增,當整首旋律結束時 helper ibeat 會停留在最後一個音符。 值得注意的是,每次開啟 helper 都要從頭開始跑旋律。 因此設計一個 initialized:

如果 initialized 為 0 -> helper ibeat 初始化如果 initialized 為 1 -> helper ibeat 不變

當 helper ibeat 停留在最後一個音符時,代表旋律全部結束,此時 HELPER_END 會被設為 active。 HELPER END 使用於七段顯示器後控制鍵盤輸入。

接下來分為兩個部分解釋 PLAY mode Helper 的聲音輸出、七段顯示器輸出、LED 燈輸出。

helper 聲音輸出

helper 的聲音輸出方式與上方的 PLAY mode piano 一模一樣,兩者的模式都是判斷按壓哪個鍵盤,把對應個音頻輸出出去。PLAY mode piano 和 PLAY mode helper 聲音輸出的 code 是共用的。

helper 七段顯示器輸出

helper 的七段顯示器需要顯示**當前旋律的音頻**,而**不是鍵盤對應的音頻**。 從上圖的 module lightly_row 得到當前旋律右聲道 music_freqR、左聲道 music_freqL, 這邊選擇顯示 右聲道的音頻。

```
if(START) begin
   next_seven_segment_nums[19:10] = seven_segment_nums[19:10];
   case(music_freqR)
        `lc: next_seven_segment_nums[9:0] = {    `seven_segment_C,    `seven_segment_3 };
        `ld: next_seven_segment_nums[9:0] = {    `seven_segment_D,    `seven_segment_3 };
        lf: next_seven_segment_nums[9:0] = {
                                                           `seven_segment_3
        lg: next_seven_segment_nums[9:0] =
                                           `seven_segment_G,
                                                           `seven segment 3
        la: next_seven_segment_nums[9:0] = {
       `lb: next_seven_segment_nums[9:0] = {
       `c: next_seven_segment_nums[9:0] = {    `seven_segment_C,    `seven_segment_4
                                         `seven_segment_D,
        d: next_seven_segment_nums[9:0] = {
        e: next_seven_segment_nums[9:0]
        f: next_seven_segment_nums[9:0]
       `g: next_seven_segment_nums[9:0]
                                                          `seven_segment_4 };
        `a: next_seven_segment_nums[9:0]
       `b: next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_B,
       `hc: next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_C, `seven_segment_5 };
       `hd: next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_D, `seven_segment_5 };
       `hf: next_seven_segment_nums[9:0] = { `seven_segment_F, `seven_segment_5 };
       `hg: next seven segment nums[9:0] = {
                                           `seven_segment_G, `seven_segment_5 };
       `ha: next_seven_segment_nums[9:0] = {    `seven_segment_A,    `seven_segment_5 };
       `hb: next_seven_segment_nums[9:0] = {
                                           `seven_segment_B, `seven_segment_5 };
       default: next_seven_segment_nums[9:0] = seven_segment_nums[9:0];
```

圖、PLAY mode helper 的七段顯示器控制

參考上圖,21 種音頻對應21 條判斷式,並將該 music freqR 音頻顯示於七段顯示器的右邊兩格。

Ex: 當前音符是降 C(lc) 在七段顯示器最右邊兩格顯示 C3。其他鍵盤概念雷同。

helper LED 燈輸出

```
module Led_control(
        input clk,
        input MODE,
        input START,
        input [31:0] music_freqR,
        input [11:0] helper_ibeat,
        input [2:0] volume,
        output reg [15:0] led
    always@(*) begin
        led = 16'b0;
        if(MODE == 1'b0 && START) begin
            case(music_freqR)
                 `lc,`c,`hc: led[15]=1;
                 `ld,`d,`hd: led[14]=1;
                 `le,`e,`he: led[13]=1;
                 `lf,`f,`hf: led[12]=1;
                 `lg,`g,`hg: led[11]=1;
                 `la,`a,`ha: led[10]=1;
                 `lb,`b,`hb: led[9] =1;
            if(helper_ibeat==11'd511) led[15:9] = 7'b111_1111;
        case(volume)
           0: led[4:0] = 5'b0;
            1: led[4:0] = {4'b0000,1'b1};
            2: led[4:0] = {3'b000,2'b11};
            3: led[4:0] = {2'b00,3'b111};
            4: led[4:0] = {1'b0,4'b1111};
5: led[4:0] = {5'b1_1111};
```

圖、led control

上圖是控制 led 的 module led_control。

PLAY mode helper 控制 led[15:9] volume 控制 led[4: 0]

PLAY mode helper 的 led 燈需要顯示**預先寫好的旋律的各個音頻代表的 led**。 music_freqR 即是**預先寫好的旋律的各個音頻**,因此在上圖 Line19~Line28 可以看到:

```
如果音頻是 Do ,則 led[15]亮起,其他熄滅;
如果音頻是 RE ,則 led[14]亮起,其他熄滅;
如果音頻是 Mi ,則 led[13]亮起,其他熄滅;
如果音頻是 Fa ,則 led[12]亮起,其他熄滅;
如果音頻是 Sol ,則 led[11]亮起,其他熄滅
```

如果音頻是 La , 則 led[10] 亮起 ,其他熄滅; 如果音頻是 Ti , 則 led[09] 亮起 ,其他熄滅; 當整首旋律結束時 ,亮起 led[15:9]

Score mechanism of the Helper

```
if(!HELPER_END && !inc) begin
case(music_freqR)
ilc, c, hc: begin
if(isKeyInput &&(key_num==KEY_CODES_Q//key_num==KEY_CODES_A//key_num==KEY_CODES_Z)) begin
next_score = score + 1;
inc = 1;
end
else next_score = score;
end
end
```

圖、score control

上圖是控制 score 的 partial code。

因為所有鍵盤適用相同的邏輯,這邊只截圖降C、C、升C以做解釋。

上圖的 Line4,判斷當前是否有鍵盤輸入(isKeyInput),壓下的按鍵(key num)是否為Q、A、。

```
若是,則 score + 1, 並 active inc;
若否,則 score 不變
```

inc 會在 Linel 擋下鍵盤連續輸入,導致分數瞬間飆到 99 分的情況。

```
if(next_score > 7'd99) next_score = 7'd99;
next_seven_segment_nums[19:15] = next_score / 10;
next_seven_segment_nums[14:10] = next_score % 10;
if(!isKeyInput) inc = 0;
```

圖、讓 score 顯示在七段顯示器上

上圖是讓 score 顯示在七段顯示器上的 code。

Linel 控制分數最高為99


Line2、Line3 分別把 score 的十位數、個位數存到七段顯示器的最左兩格 Line5 即是當放開鍵盤時,lazy inc,這樣下次按對按鍵時才可以加分。

B. Questions and Discussions (40%)

A. If we want to provide two songs in the DEMONSTRATE mode by using an additional switch to select the song, how would you modify your design of Lab 7?

```
1 music m1(
2    .demo_ibeat(demo_ibeat),
3    .helper_ibeat(helper_ibeat),
4    .MODE(_mode),
5    .PLAY(_play),
6    .START(_start),
7    .HELPER_END(HELPER_END),
8
9    .toneL(music_freqL),
10    .toneR(music_freqR)
11 );
```

圖、Demo mode 只有一首歌

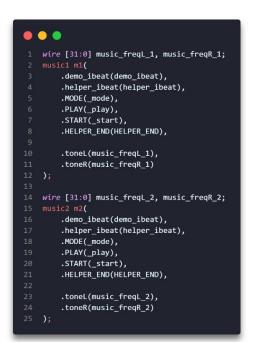

圖、Demo mode 有兩首歌

當 demo mode 只有一首歌的時候,預先寫好的音譜 module 如上左圖。

當有兩首歌可以在 demo mode 展示時,可以寫出上右圖的 module 第一首歌寫在 music1 module,產出 music_freqL_1、music_freqR_1,代表第一首歌的左右音頻。 第二首歌寫在 music2 module,產出 music freqL 2、music freqR 2,代表第二首歌的左右音頻。

```
1 reg selector;
2 assign music_freqL = selector ? music_freqL_1 : music_freqL_2;
3 assign music_freqR = selector ? music_freqR_1 : music_freqR_2;
```

圖、選擇其中一首 demo 歌

選擇的方法如上圖。真正要播放的音頻 (music_freqL、music_freqR) 用一個 selector 選擇它們的值。後面處理頻率時,處理 music freqL、music freqR 即可。

B. What happens when we change

```
12'd0: toneR = `hg;
                           12'd1: toneR = `hg; // HG (half-beat)
2 12'd2: toneR = `hg;
                          12'd3: toneR = `hg;
3 12'd4: toneR = `hg;
                          12'd5: toneR = `hg;
4 12'd6: toneR = `hg;
                          12'd7: toneR = `hg;
5 12'd8: toneR = `he;
                          12'd9: toneR = `he; // HE (half-beat)
6 12'd10: toneR = `he;
                          12'd11: toneR = `he;
   12'd12: toneR = `he;
                          12'd13: toneR = `he;
   12'd14: toneR = `he;
                           12'd15: toneR = `silence; // (Short break for repetitive notes: high E)
10 12'd16: toneR = `he; 12'd17: toneR = `he; // HE (one-beat)
11 12'd18: toneR = `he;
                          12'd19: toneR = `he;
12 12'd20: toneR = `he;
                          12'd21: toneR = `he;
13 12'd22: toneR = `he;
                           12'd23: toneR = `he;
14 12'd24: toneR = `he;
                           12'd25: toneR = `he;
15 12'd26: toneR = `he;
                           12'd27: toneR = `he;
16 12'd28: toneR = `he;
                           12'd29: toneR = `he;
   12'd30: toneR = `he;
                            12'd31: toneR = `he;
```

next_ibeat = (ibeat + 1 < LEN)? (ibeat + 1): LEN-1 會正常的跑完音譜,並停留在最後一個音符。 如上圖, toneR 會照著 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> ... -> LEN 的順序**跑過每一個音符,聽覺上我們會聽套** 一首完整的音樂。

next_ibeat = (ibeat + 2 < LEN)? (ibeat + 2): LEN-1 會跳過一半音譜,並停留在最後一個音符。 如上圖, toneR 會照著 $0 -> 2 -> 4 -> 6 -> 8 -> \dots -> LEN$ 的順序跑。 上圖的 beat $0 \sim$ beat 7 是 he, ibeat + 2 的寫法跳過 beat $0 \sim$ beat 7 中的 beat $1 \sim$ beat $3 \sim$ beat $5 \sim$ 其餘音符也是如此,每個 8 beat 音符會有一半的 beat 被跳過。

C. Problem Encountered (10%)

圖、ibeat 最初的寫法

上圖是最開始 ibeat 的寫法,但這樣寫會讓 demo mode 和 play mode helper 的 beat 互相衝突。

會卡在 demo mode 的歌和 play mode helper 的歌互相影響, demo mode 的 beat 資料和 helper 的 beat 資料會互相洗掉對方。從 demo mode 切到 play mode helper 再切回 demo mode, 無法從上次的斷點繼續播放。切到 play mode helper 時也無法從頭開始播放。

圖、設計兩個 ibeat

上圖是最終的解法,即是幫 demo mode 和 play mode helper 都設計自己的 ibeat。在 demo mode 則改變 demo_ibeat;

在 play mode helper 則改變 helper ibeat。

再根據_mode、_start、_play 等 SW 輔助判斷現在是 demo mode 或是 play mode helper,即可順利解 決原本兩個 mode 共用 ibeat,互相影響的情況。

D. Suggestions (5%)

