


## Lab 2

學號: 109062173

姓名: 葉昱揚


### A. Lab Implementation

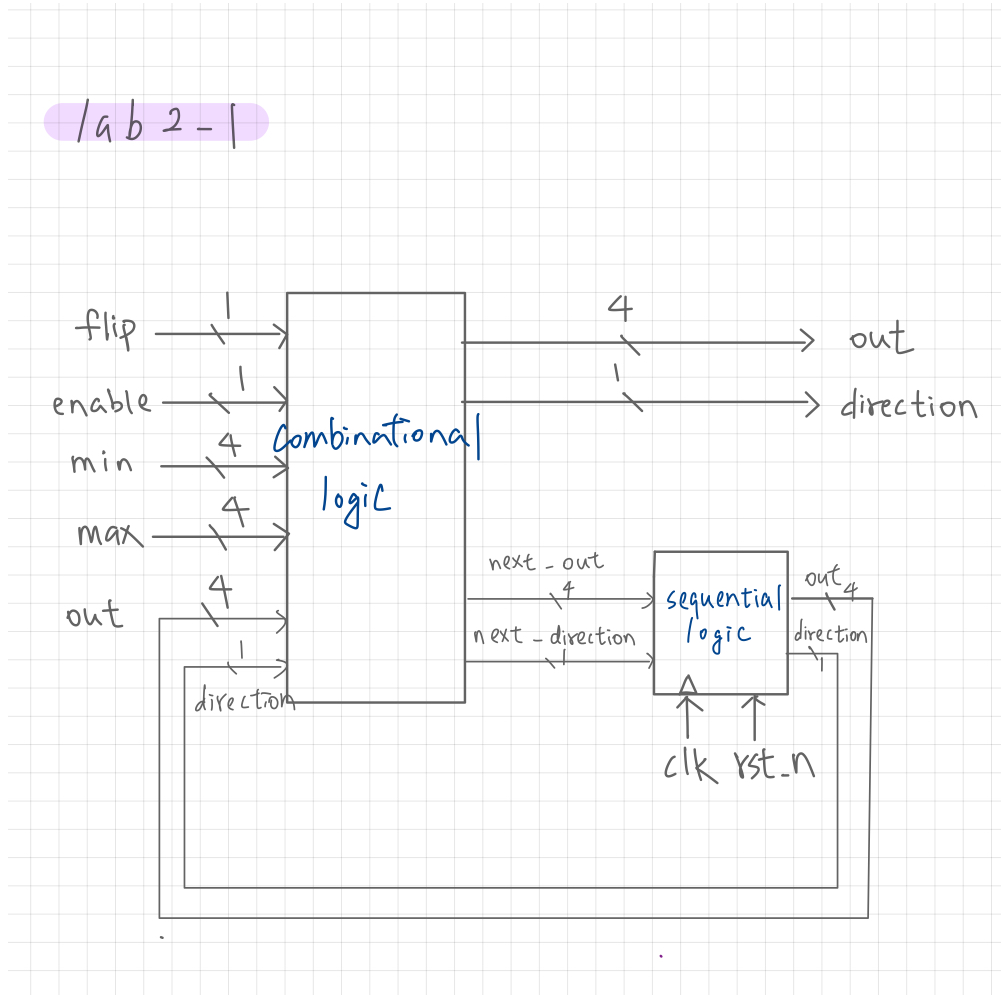1. Block diagram of the design with an explanation.



圖。Lab2\_1 block diagram

本次 LAB 需要 sequential circuit 的觀念，out 和 direction 都需要 previous state 才能接著計算下去，比方說 out 可能為 0、1、2、.....、15，當 direction 變化時 out 需要遞增或遞減，因此兩者都需要 register 去記住 previous state 的值，再用當下的 input signal 和 previous state 的值決定現在的 out 和 direction 是多少。方法就是多拉兩條電線：next\_out 和 next\_direction，那麼這兩條電線是 combinational circuit 的 output，在 clock edge trigger 的時候再接給對應的電線。若不拉這兩條線，單純只有 out 和 direction 兩條電線，只能夠讓 out 和 direction 自己頭尾接著，這在電路中是危險且不建議的行為。頭尾接著一樣的電線，input 和 output 都是同一條電線很難實現。

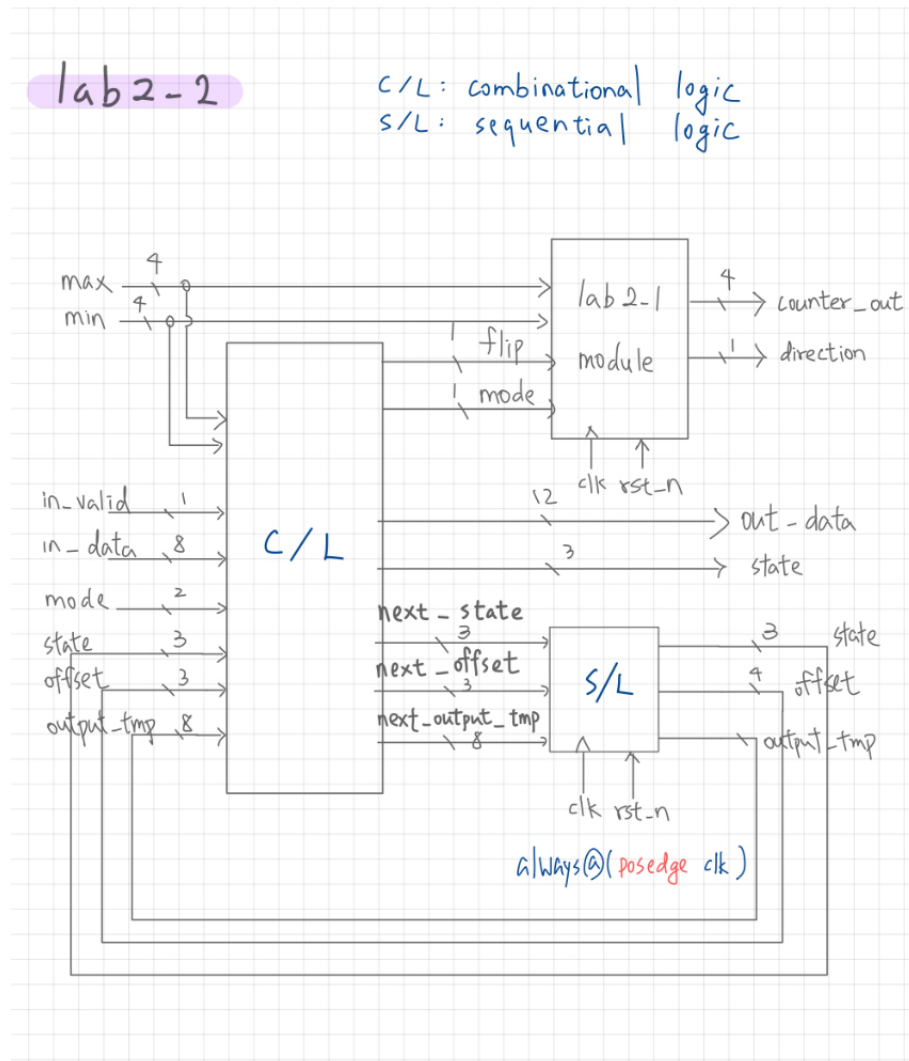

圖。Lab2\_2 block diagram

Lab2\_2 的概念圖和 Lab2\_1 非常相似，state、offset、output\_tmp 都是需要 input 和 previous state 才能決定下一次的值的電線，同樣的幫它們都各自拉了電線：next\_state、next\_offset、next\_output\_tmp，三者的值藉由 combinational circuit 計算出來後在 clock edge trigger 時接給對應的電線。除此之外也需要 Lab2\_1 構建 Lab2\_2，可以看上圖的 max、min 和 C/L 的 output flip、mode 都需要接給 lab2\_1，來計算出 counter\_out 和 direction。

2. Partial code screenshot with the explanation: you don't need to paste the entire code into the report. Just explain the kernel part.

```

/* determine the next_output_tmp value base on the current state */
/* You can store the in_data in the next_output_tmp (by using the value of offset_cnt reg)
and then process these data in the PROCESS_DATA state */
always@(*) begin
    case(state)
        INIT: begin
            if(in_valid) next_output_tmp[offset] = in_data;
            else next_output_tmp[offset] = 8'd0;
        end
        GET_DATA: begin
            if(in_valid) next_output_tmp[offset+1] = in_data;
        end
        ENCRYPT_DATA: begin
            if(!in_valid && mode==2'b10) begin
                encrypt_data[offset] = (next_output_tmp[offset] + counter_out) % 256;

                /* hamming code encoding rules */
                hamming_code[offset][1] = encrypt_data[offset][0] ^ encrypt_data[offset][1] ^ encrypt_data[offset][3] ^ encrypt_data[offset][4] ^ encrypt_data[offset][6];
                hamming_code[offset][2] = encrypt_data[offset][0] ^ encrypt_data[offset][2] ^ encrypt_data[offset][3] ^ encrypt_data[offset][5] ^ encrypt_data[offset][6];
                hamming_code[offset][4] = encrypt_data[offset][1] ^ encrypt_data[offset][2] ^ encrypt_data[offset][3] ^ encrypt_data[offset][7];
                hamming_code[offset][8] = encrypt_data[offset][4] ^ encrypt_data[offset][5] ^ encrypt_data[offset][6] ^ encrypt_data[offset][7];

                hamming_code[offset][3] = encrypt_data[offset][0];
                hamming_code[offset][5] = encrypt_data[offset][1];
                hamming_code[offset][6] = encrypt_data[offset][2];
                hamming_code[offset][7] = encrypt_data[offset][3];
                hamming_code[offset][9] = encrypt_data[offset][4];
                hamming_code[offset][10] = encrypt_data[offset][5];
                hamming_code[offset][11] = encrypt_data[offset][6];
                hamming_code[offset][12] = encrypt_data[offset][7];
            end
        end
        // OUTPUT_DATA: begin
        //     next_output_tmp[offset] = hamming_code[offset];
        // end
        default:begin
            next_output_tmp[offset] = output_tmp[offset];
        end
    endcase
end

```

這是 lab2\_2 最核心的 code segment。原因是在 INIT 的最後一個 cycle，也就是 in\_valid = 1 的當下就要存 input\_data 進 vector；後面的 GET\_DATA STATE 就要把存的位置也順移一格，在這個階段第 i 個 cycle 進來的 input 必須放在第 i+1 格，如此才能順利存入 data，這也是本次 lab 最難的地方。

3. How you test your design: waveform screenshot with explanation.

因為這次是固定 clock cycle 後重複循環的 lab，寫 tb 的時候發現 code 重複性很高，所以第一次試著把 code 用 define 定義好。這次 FSM 有四個 state，INIT、GET\_DATA、ENCRYPT\_DATA、OUTPUT\_DATA，所以 define 了以下幾個 code segment：

```

/* INIT STATE*/
`define GIVE_INIT_INPUT(in_data_signal,mode_signal) \
    @(negedge clk) begin \
        in_valid = 1'b1; \
        in_data = ``in_data_signal``; \
        mode = ``mode_signal``; \
    end\

/* GET DATA STATE*/
`define DATA_INCREMENT(increment_value) \
    repeat(7) begin \
        #10; \
        in_data = in_data + ``increment_value``; \
        if(in_data == 8'd0) in_data = 1; \
    end #10

/* ENCRYPT_DATA STATE*/
`define ENCRYPT_DATA \
    @(negedge clk) begin \
        in_valid = 1'b0; \
        mode = 2'b10; \
    end

```

OUTPUT\_STATE 不是 tb 要做的事情，所以只需要寫前面三個 STATE 的 tb。而這些 macro 可以省略很多行數，除了提高可讀性以外，對後續程式的維護有很大的幫助。

設計過程也謹記要把所有的 input 可能性都測試一遍，全部的可能性、code segment 和 waveform 如下圖：

1. min < max ， INIT 時 mode=2'b00
2. min < max ， INIT 時 mode=2'b01

```

/***** min < max *****/

@(negedge clk) {min,max} = {4'd0,4'd15};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b00)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end

@(negedge clk) {min,max} = {4'd0,4'd15};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b01)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end

/*****/

```

 


圖 min &lt; max ， INIT 時 mode=2'b00

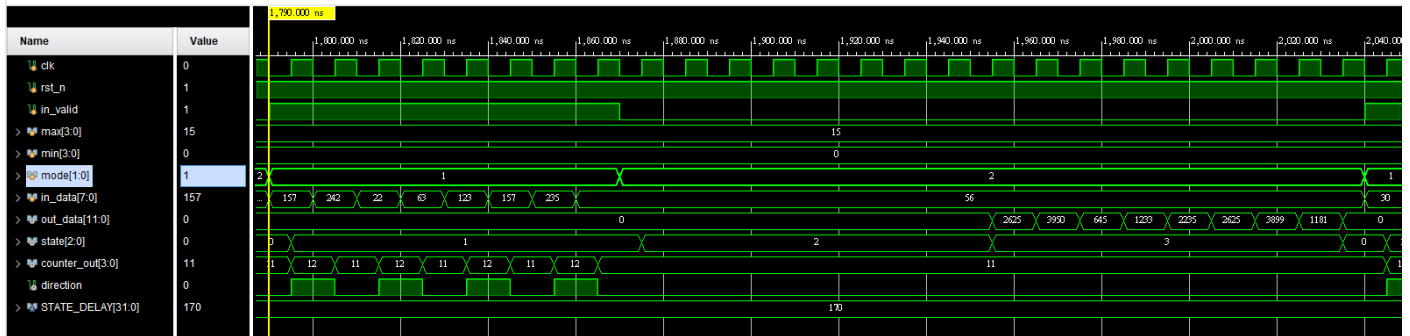


圖 min &lt; max ， INIT 時 mode=2'b01

Mode=2'b00 如願看到 counter\_out 沒有擅自反轉；Mode=2'b01 如願看到 counter\_out 反轉。  
且因為 min < max，counter\_out 持續遞增 or 遞減。

3. min = max ， INIT 時 mode=2'b00


4. min = max ， INIT 時 mode=2'b01

```


/***** min = max *****/
@(negedge clk) {min,max} = {4'd0,4'd0};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b00)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end

@(negedge clk) {min,max} = {4'd15,4'd15};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b01)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end
/*****

```

 

圖。min = max ， INIT 時 mode=2'b00

 

圖。min = max ， INIT 時 mode=2'b01

因為 min = max，所以 counter\_out 如願看到定格在固定數字，也不會因為 mode 不同而擅自反轉。

5. min > max ， INIT 時 mode=2'b00


6. min > max ， INIT 時 mode=2'b01

```


/***** min > max *****/
@(negedge clk) {min,max} = {4'd15,4'd0};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b00)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end

@(negedge clk) {min,max} = {4'd15,4'd0};
repeat(5) begin
    `GIVE_INIT_INPUT( ($urandom%255)+1 , 2'b01)
    `DATA_INCREMENT(($urandom % 100) +1);
    `ENCRYPT_DATA
    /* OUTPUT DATA . Just wait for output*/
    #STATE_DELAY;
end
/*****

```

 

圖。min &gt; max，INIT 時 mode=2'b00

 

圖。min &gt; max，INIT 時 mode=2'b01

因為 min > max，所以 counter\_out 如願看到定格在固定數字，也不會因為 mode 不同而擅自反轉。

#### 4. Event-based FSM with the explanation

基本的原則就是多拉出幾條線，並命名為 next\_xxxx，這些 next\_xxxx 會是 sequential circuit 的 input，對應的 output 是 xxxx，xxxx 再接回 combinational circuit 的 input。比方說 next\_state 會是 sequential circuit 的 input，對應的 output 會是 state，state 再接回 combinational circuit 的 input。Combinational circuit 內部的 operation 依照 SPEC 的內容實作，GET\_DATA 存 input、ENCRYPT\_DATA 做加密。Offset 在各個階段則是往上遞增，到達最大值時變回 0。

## B. Questions and Discussions

1. In this lab, our reset signal is a synchronous reset. What if it is an asynchronous reset? And how to modify your design to implement an asynchronous reset?

首先，先分清楚 synchronous reset 和 asynchronous reset 的區別：

synchronous reset：暫存器(register)會維持原本的值。如果 clock edge trigger 的時候 reset signal active，register 則會被 reset；如果 reset signal active 的當下沒有 clock edge trigger，則不做 reset。亦即 reset 會跟著 clock edge 行動。

實作方式如下圖。若需要 reset，先決條件是 clock edge 是否 trigger：

```
/* synchronous reset */  
  
always@(posedge clk) begin  
    if(!rst_n)  
        // 需要等 posedge clk 才能 reset register  
    else  
        // 不reset register，根據lab的operation賦予register新的值  
end
```

圖。synchronous reset

asynchronous reset: 暫存器(register)會維持原本的值。每當 reset signal active，register 立刻被 reset，reset 的時間點與 clock edge 無關。

實作方式如下圖。不需要判斷 clock edge 是否 trigger：

```
/* asynchronous reset */  
  
always@(posedge clk,negedge rst_n) begin  
    if(!rst_n)  
        // 不需要等到posedge clk，可以立刻 reset register  
    else  
        // 不reset register，根據lab的operation賦予register新的值  
end
```

圖。asynchronous reset

2. Why do we need both combinational circuits and sequential circuits in our design? What are the differences between a combinational circuit and a sequential circuit? Please explain how each of them works in detail.

本次 lab 需要設計出 finite state machine，並以此為基礎寫 code。此次 FSM 在各個 state 都有要做的事情：需要等待 8 個 clock cycle 來接收 input、需要 8 個 cycle 來計算 vector 的 offset 等等，這些事情都需要先判斷上一個 clock cycle 時的狀態，才能決定現在該怎麼做。而我們只能利用 sequential circuit 達到儲存狀態的目的，因為 combinational circuit 不能儲存狀態，不能用



C/L 來做出這次的 FSM。C/L 本次的任務是基本的數值計算，只需要根據 input 算出對應的 output 就好，所以 C/L 的電路元件不需要存狀態，也不需要 clock 來控制 output。


Combinational circuit 的特色是不受 clock 控制、output 完全由 input 決定。沒有儲存元件的功能，不能儲存上一次計算的值。一旦輸入變化，立刻輸出計算後的 output value。

Sequential circuit 的特色是 output 由 input 和 previous state 決定，並且會用 clock 來控制 output。通常會設計多個 register 並用適當長度的 clock cycle 來 trigger 這份 sequential circuit。每當 clock edge trigger 的時候，register 可以根據 input 和 previous state 來判斷現在該輸出甚麼 output value。

這次 lab 也有個重要的任務，就是讓電路同步化。在 lab 1 有學習到 C/L 計算 output 會有 gate delay，而實際情況中每個電路元件需要的 delay time 不同，所以 S/L 用 clock 控制可以幫助我們確定在 clock edge trigger 前，output 不會被偷跑、計算好的訊號改變，造成輸出與期望中的不一樣。

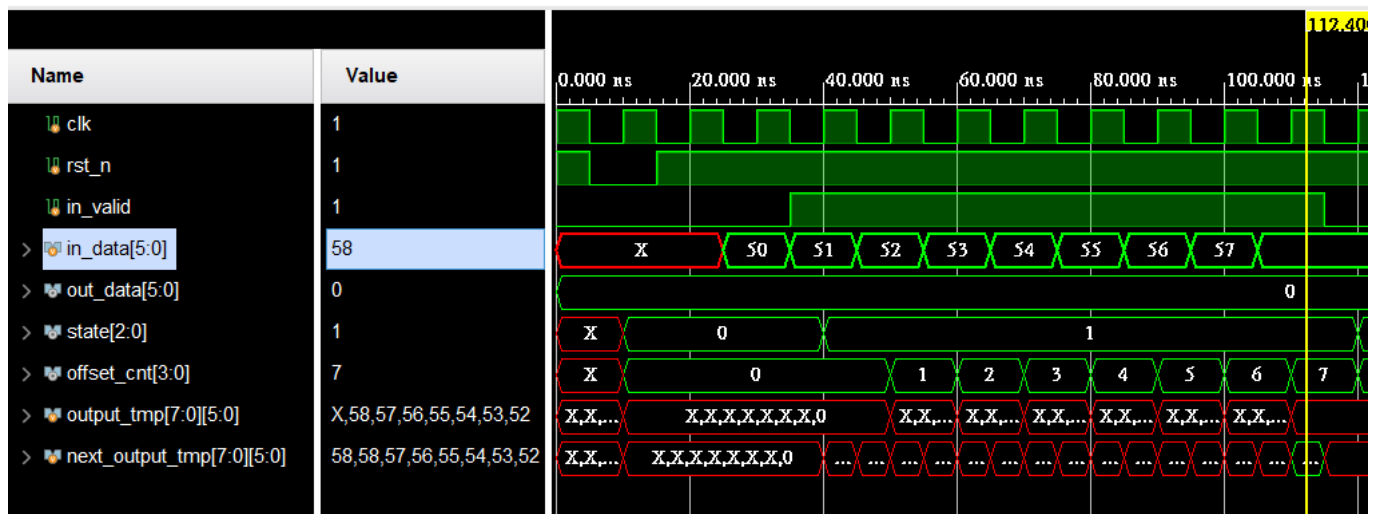
### C. Problem Encountered

本次 lab 遇到最大的困難是無法順利把 input data 存進 vector 裡面。跑 tb 的時候，GET\_DATA 階段 in\_data 會是[51,52,53,54,55,56,57,58]，結束時 output\_tmp 裡面會是 [51,52,53,54,55,56,57,58]才對，接著在 PROCESS\_DATA 的階段，將 output\_tmp 的每個值+1，但是我的 code 在 GET\_DATA 階段結束後 output\_tmp 裡面裝的值會是[52,53,54,55,56,57,58,0]，waveform 如下圖：



圖。Input data 無法順利裝入 output tmp

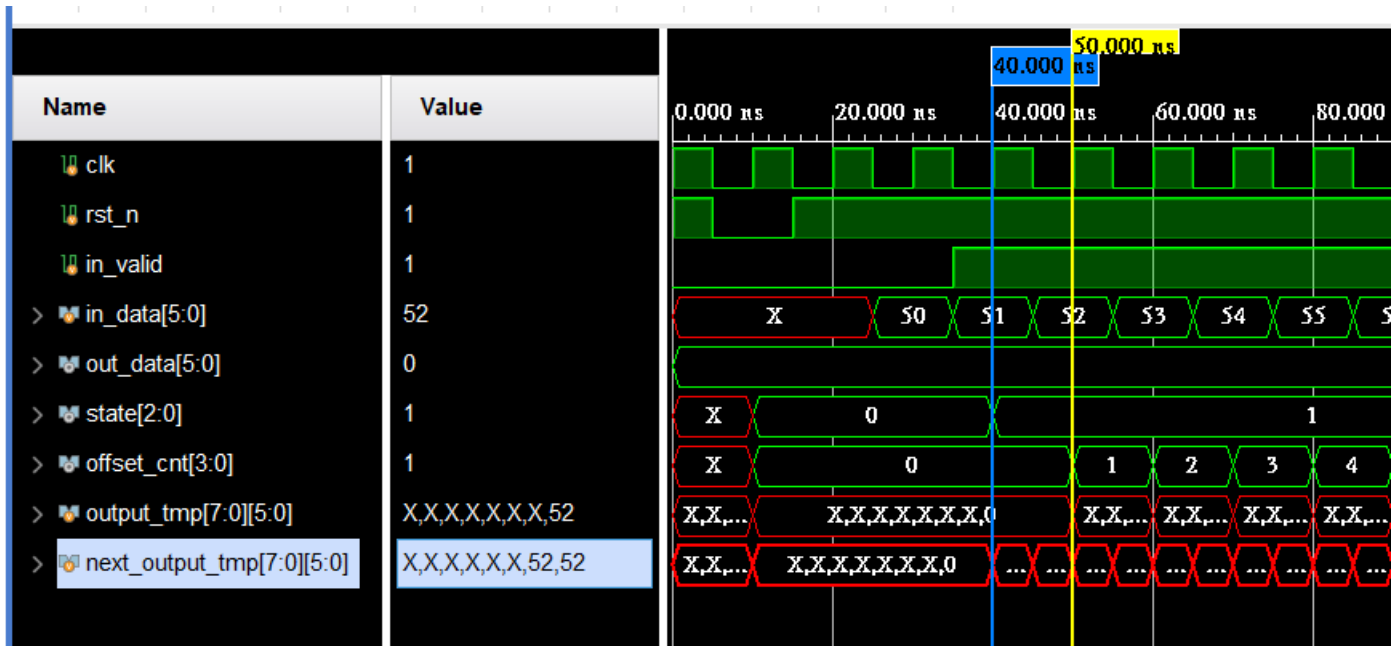兩相比較，我發現 input data 沒有裝在該裝的位子，該裝在 index = i+1 的值都被裝到 index = i 的地方了，當時認為晚了一個 clock cycle 讓 offset + 1，才會造成此結果。後來更細節的發現在 time=40ns~50ns 的時候 next\_output\_tmp 竟然被更動了兩次，如下圖：



圖。next\_output\_tmp 在 40ns~50ns 被更動兩次

理論上，next\_output\_tmp 應該只能被動一次，後來發現 next\_offset 是用 C/L 來控制的，而 offset 是用 S/L 控制，所以這個 clock cycle 內因為 input data 從 51 變成 52，讓 next\_offset 遞增，offset 因為還沒被 clock edge trigger，所以才會造成如此詭異地 input data 不能順利裝進 vector 的局面。

最後的解法是在 INIT STATE 就開始裝 input data。原先的設計是在 GET\_DATA 才開始裝，結果裝不進去。又觀察到了整體 output 的 clock 有晚一個 cycle 的現象，才會設計出把全部 operation 都往前移一個 cycle 的電路，亦即在 INIT STATE 的最後一個 cycle 裝 input data，GET\_DATA STATE 的第 i 個 cycle 接收到的值存入第 i+1 個 vector 內，如此一來成功存入 input data。

## D. Suggestions

非常非常感謝唐助教本次 lab 的大力幫忙。稍微注意過，討論區的發問通常半小時內都可以得到回覆，回覆頻率太高、太勤勞、太令人敬佩了，希望以後的 TA 們不要因為忙於回答問題而讓自己被 DEADLINE 追殺。

閱讀這次 lab SPEC 的時候就發現有滿多隱藏條件沒有說清楚，比如在某些時候 flip 不會出現、direction 碰到邊界會自動反轉等等，許多條件是忘記在 SPEC 寫清楚，反而靠同學們在討論區一個一個問出來的，是以後可以多多注意的地方！

另外關於 TA time，老師和 TA 們覺得 TA time 改成開 google meet 或 microsoft team 線上解答如何？原因是這個季節又熱蚊子又多，加上晚上 8.30 TA 們還要特地勞碌地趕到資電館，有點麻煩，線上 TA time 也許效率會比較好？

最後附上梗圖一張

