

## Lab 3


學號: 109062173

姓名: 葉昱揚

### A. Lab Implementation

#### 1. Block diagram

\* Lab3\_1

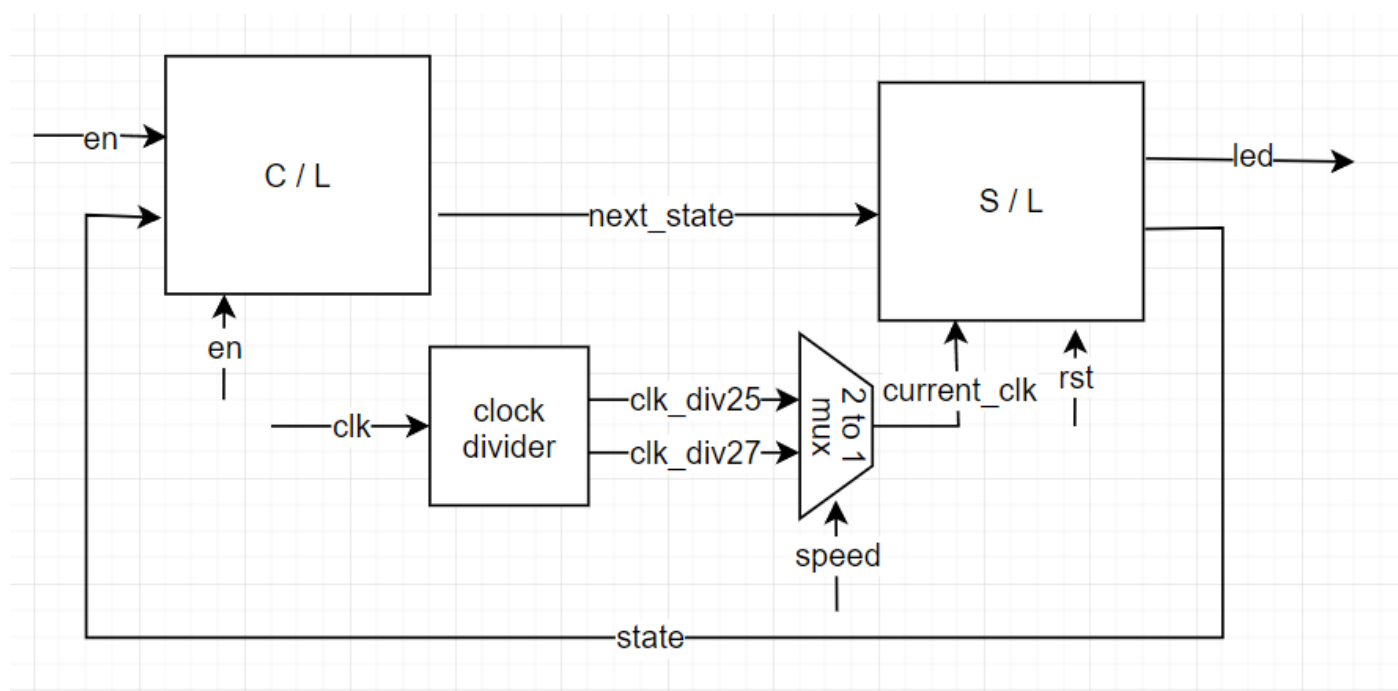


Lab3-1 是要讓 16 個 led 依照特定的順序亮起，不同的階段會亮起不同的燈。

因此這邊設計一個 state 用來表示現在要“亮起/熄滅”的燈光是哪幾顆。

另外，題目設計了兩個頻率不同的 clk，分別為 clk\_div25、clk\_div27，我用了 2 to 1 mux 依據 speed 的值來決定使用哪一個 clk 來 trigger S/L。

## \*Lab3\_2

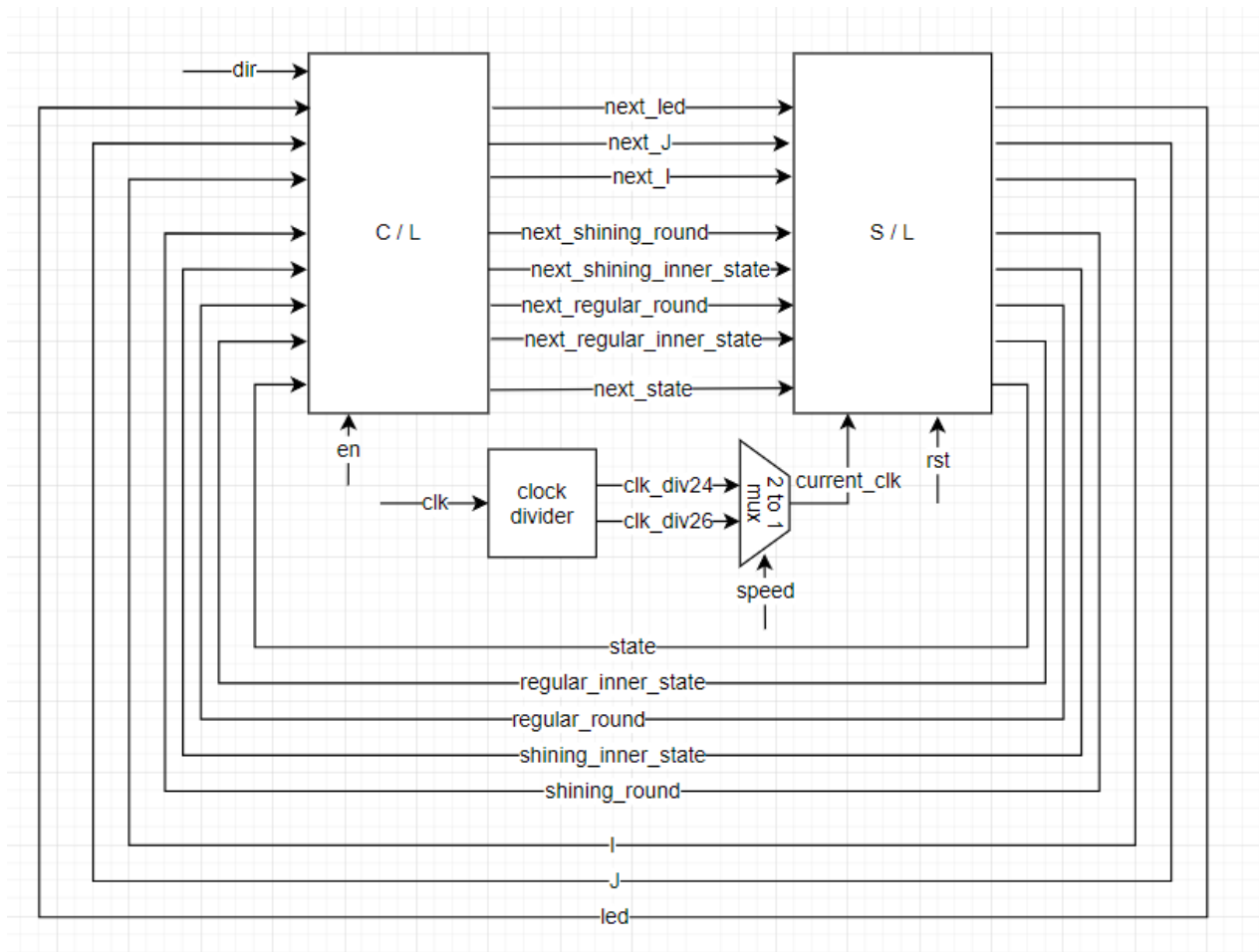

Lab3-2 有三個 STATE，分別為 REGULAR、ESCAPE、SHINING。

除此之外，用了 2 to 1 mux 依據 speed 的值來控制使用 clk\_div24 / clk\_div26 來 trigger S/L。

#### REGULAR STATE:

與 lab3-1 一樣，照順序亮起 led 燈，但需要重複三次。

因此我這邊用了 regular\_round 記錄總共亮起了幾次；regular\_inner\_state 則與 lab3-1 的 state 一樣，是用來表示現在要“亮起/熄滅”哪幾顆 led。

#### ESCAPE STATE:

這個 STATE 的重點是紀錄兩顆 led 的位置。


因此這邊用了 I、J 紀錄那兩個位置，並依據 dir 的值，決定下一次需要“亮起/熄滅”的兩顆 led 位置，並用 next\_I、next\_J 紀錄。

#### SHINING:

這個 STATE 需“亮起、熄滅”全部的 led 燈 5 次。

因此這邊用了 shining\_round 紀錄總共執行了“亮起、熄滅”幾次；shining\_inner\_state 紀錄現在需要“亮起” or “熄滅”。

## \*Lab3\_3

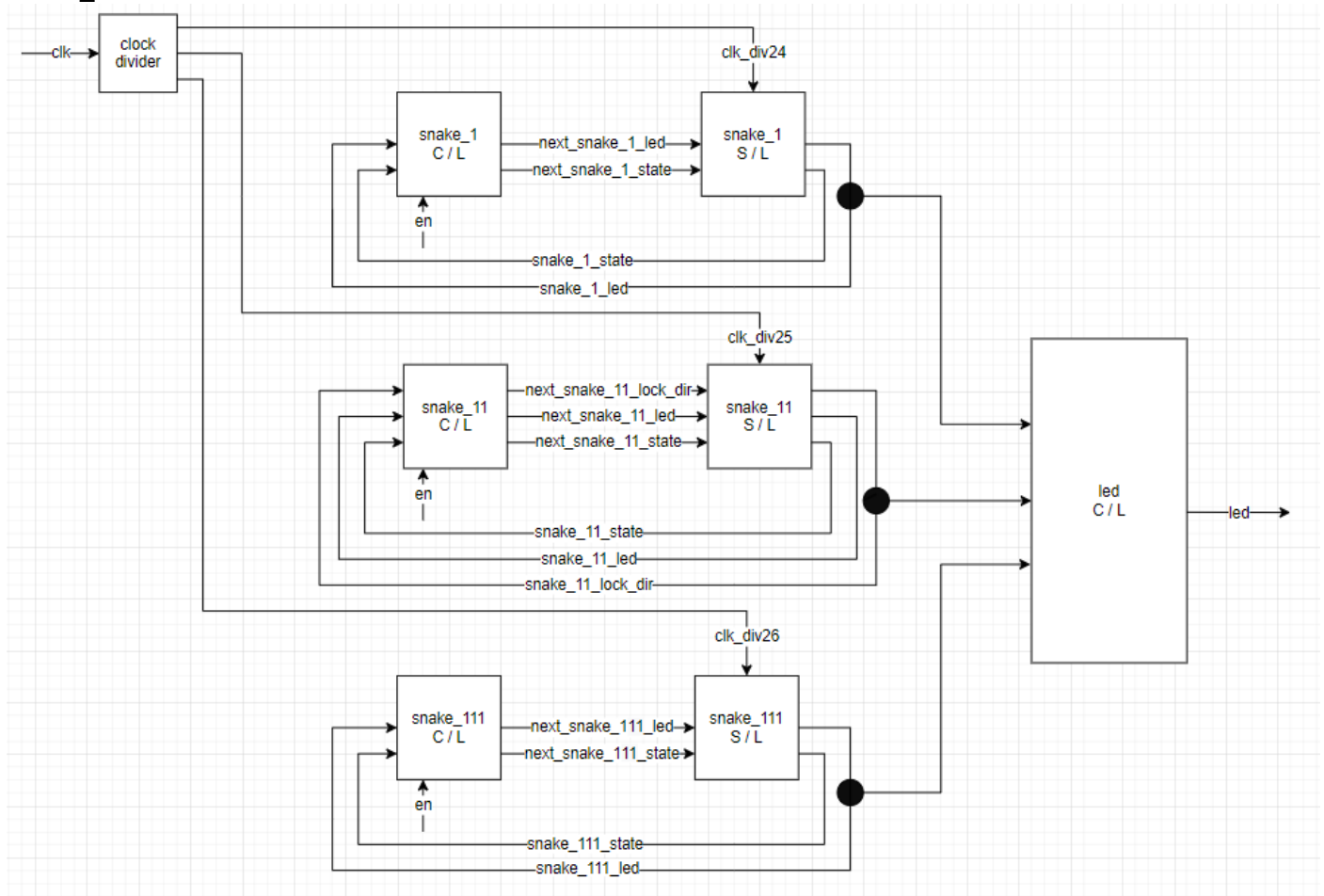

Lab3-3 有三條蛇，分別為 `snake_1`、`snake_11`、`snake_111`。

因為 trigger 的 `clk` 頻率不同，因此設計它們有自己的 S/L，並用自己的 `clk` 來 trigger。

這邊的重點是 trigger S/L 的 `clk` 頻率不同，為了讓三條蛇看起來在板子的 `led` 上跑動，三條蛇必須擁有“自己的 `led`”：`snake_1` 有 `snake_1_led`、`snake_11` 有 `snake_11_led`、`snake_111` 有 `snake_111_led`。每次被 `clk` trigger 的時候，它們會先判定自己的 `state`，決定下一次要往左 or 往右走，並更新自己的 `led`，最後在更新到板子上的 `led`。如此才能在同一個 `led` 上讓三條不同 `clk` trigger 的蛇跑動。

## 2. Partial code screenshot with the explanation

### \*Lab3\_1

```

case(state)
0: begin
    led <= 15'b0;
end
1: begin
    led[15] <= 1;
    led[11] <= 1;
    led[7] <= 1;
    led[3] <= 1;
end
2: begin
    led[14] <= 1;
    led[10] <= 1;
    led[6] <= 1;
    led[2] <= 1;
end
3: begin
    led[13] <= 1;
    led[9] <= 1;
    led[5] <= 1;
    led[1] <= 1;
end
4: begin
    led[12] <= 1;
    led[8] <= 1;
    led[4] <= 1;
    led[0] <= 1;
end
5: begin
    led <= 15'b0;
end
endcase

```

Lab3-1 唯一一個重點是判斷需要“亮起”哪幾顆燈。  
 因此如上圖的 code 所示，我用 state 紀錄現在要亮的燈號，並讓那些燈號亮起/熄滅。

### \*Lab3\_2

```

/* FSM transition */
always@(*) begin
    next_state = state;
    if(en) begin
        case(state)
            REGULAR: begin
                if(regular_round == 3'd3) next_state = ESCAPE;
                else next_state = REGULAR;
            end

            ESCAPE: begin
                if((dir==0) && (led == ~ALL_LED_SHINING)) next_state = SHINING;
                else if((dir==1) && (led == ALL_LED_SHINING)) next_state = REGULAR;
                else next_state = ESCAPE;
            end

            SHINING: begin
                if(shining_round == 4'd4) next_state = REGULAR;
                else next_state = SHINING;
            end
        endcase
    end
end
end

```

上圖是 FSM transition 的 code。

在 lab3-2 裡面有 3 個 STATE。我在這邊用了 regular\_round、{dir、led}、shining\_round 幾個值來決定下一次會在哪個 STATE。

```

/* next_led */
always@(*) begin
    next_led = led;
    if(en) begin
        case(state)
            REGULAR: begin
                case(regular_inner_state)
                    0: begin
                        next_led = ~ALL_LED_SHINING;
                    end
                    1: begin
                        next_led[15] = 1; next_led[11] = 1; next_led[7] = 1; next_led[3] = 1;
                    end
                    2: begin
                        next_led[14] = 1; next_led[10] = 1; next_led[6] = 1; next_led[2] = 1;
                    end
                    3: begin
                        next_led[13] = 1; next_led[9] = 1; next_led[5] = 1; next_led[1] = 1;
                    end
                    4: begin
                        next_led[12] = 1; next_led[8] = 1; next_led[4] = 1; next_led[0] = 1;
                    end
                endcase
                if(first_in_escape_mode) begin
                    next_led = ALL_LED_SHINING;
                end
            end
            ESCAPE: begin
                case(dir)
                    0: begin
                        next_led[i] = 0; next_led[j] = 0;
                    end
                    1: begin
                        next_led[i] = 1; next_led[j] = 1;
                    end
                endcase
            end
            SHINING: begin
                case(shining_inner_state)
                    0: next_led = ALL_LED_SHINING;
                    1: next_led = ~ALL_LED_SHINING;
                endcase
            end
        endcase
    end
end

```

上圖是針對 led 燈需要“亮起/熄滅的操作”。

在 REGULAR STATE，會 regular\_inner\_state 來判斷現在要亮起哪幾顆 led 燈

在 ESCAPE STATE，I、J 是要“亮起/熄滅”的位置。因此這邊的操作很簡單，判斷 dir，並讓 I、J 紀錄的那兩個位置“亮起/熄滅”。

在 SHINING STATE，當 shining\_inner\_state 為 0 的時候讓燈全亮；當 shining\_inner\_state 為 1 的時候讓燈全滅。

## \*Lab3\_3

Lab3-3 三條蛇的操作非常相似，因此這邊拿出 snake\_11 的 partial code 來解釋。

```

always@(*) begin
    if(en) begin
        case(snake_11_state)
            LOCK:begin
                next_snake_11_state = snake_11_lock_dir;
            end

            /* collision with snake_111 */
            MOVE_RIGHT:begin
                next_snake_11_lock_dir = MOVE_RIGHT;
                next_snake_11_state = (((snake_11_led >> 1) & snake_111_led) && ((snake_11_led << 1) & snake_1_led)) ? LOCK :
                    (snake_11_led == {14'b0,2'b11}) ? MOVE_LEFT :
                    ((snake_11_led >> 1) & snake_111_led) ? MOVE_LEFT :
                    MOVE_RIGHT ;
            end

            /* collision with snake_1 */
            MOVE_LEFT:begin
                next_snake_11_lock_dir = MOVE_LEFT;
                next_snake_11_state = (((snake_11_led >> 1) & snake_111_led) && ((snake_11_led << 1) & snake_1_led)) ? LOCK :
                    (snake_11_led == {2'b11,14'b0}) ? MOVE_RIGHT :
                    ((snake_11_led << 1) & snake_1_led) ? MOVE_RIGHT :
                    MOVE_LEFT ;
            end

            default:begin
                next_snake_11_state = LOCK;
            end
        endcase
    end

    else begin
        next_snake_11_state = snake_11_state;
    end
end
end

```

上圖是 snake\_11 的行走方向判斷，FSM 的圖片放在下方。

Lab3-3 有一個重點就是蛇該往左邊走/右邊走。所以我設計了 snake\_11\_state，每次行走時判斷是 MOVE\_RIGHT、MOVE\_LEFT、LOCK 何者，並對應到以下操作：

## LOCK:

原地停留一個 clock cycle，下一次行走方向是 snake\_11\_lock\_dir。snake\_11\_lock\_dir 是個特殊的變數，它在 MOVE\_RIGHT、MOVE\_LEFT 擁有不同的值，是為了幫助判斷 snake\_11 被 LOCK 住之前是往哪個方向走，LOCK 結束後可以繼續朝那個方向移動。

## MOVE\_RIGHT:

- 1.如果往右走會撞到 snake\_111，往左走會撞到 snake\_11 -> LOCK
- 2.如果往右走是牆壁 -> MOVE\_LEFT
- 3.如果往右走是 snake\_111 -> MOVE\_LEFT
- 4.以上皆非 -> MOVE\_RIGHT

## MOVE\_LEFT:

- 1.如果往右走會撞到 snake\_111，往左走會撞到 snake\_11 -> LOCK
- 2.如果往左走是牆壁 -> MOVE\_RIGHT
- 3.如果往左走是 snake\_1 -> MOVE\_RIGHT
- 4.以上皆非 -> MOVE\_LEFT

若當前 en 不為 true，則保持原來方向不動。

```

always@(*) begin
    if(en) begin
        /* snake 1 */
        next_snake_11_led = (next_snake_11_state == MOVE_RIGHT) ? snake_11_led >> 1 :
                             (next_snake_11_state == MOVE_LEFT) ? snake_11_led << 1 :
                             snake_11_led;
    end
    else begin
        /* snake 1 */
        next_snake_11_led = snake_11_led;
    end
end
end

```

上圖是 snake\_11 移動的 code。


可以簡單判斷下次的移動方向 next\_snake\_11\_state，並直接 shift snake\_11 的 led 完成移動。

### 3. Finite state machine (FSM) with an explanation.

\*Lab3\_2

ALL\_LED\_SHINING = 16'b0000\_0000\_0000\_0000

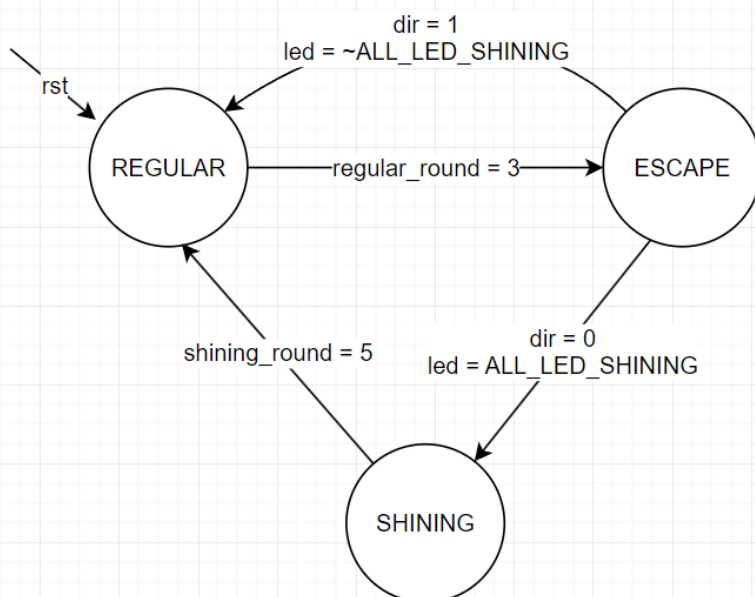~ALL\_LED\_SHINING = 16'b1111\_1111\_1111\_1111



REGULAR:

Rst 後進入這個 STATE。

用 regular\_round 記錄次數。當照順序全部的燈 “3 次” 後可以進入 ESCAPE STATE。

ESCAPE:


判斷 “dir 的值” 和 “led 燈全亮 or 全滅”。

若 dir 為 0 且燈全暗，進入 SHINING STATE ；若 dir 為 1 且燈全亮，回到 REGULAR STATE

#### SHINING:

這個 STATE 需要亮起、熄滅 led 燈 5 次。設計 shining\_round 用來紀錄次數，當數字為 5 的時候回到 REGULAR STATE。

#### \*Lab3\_3

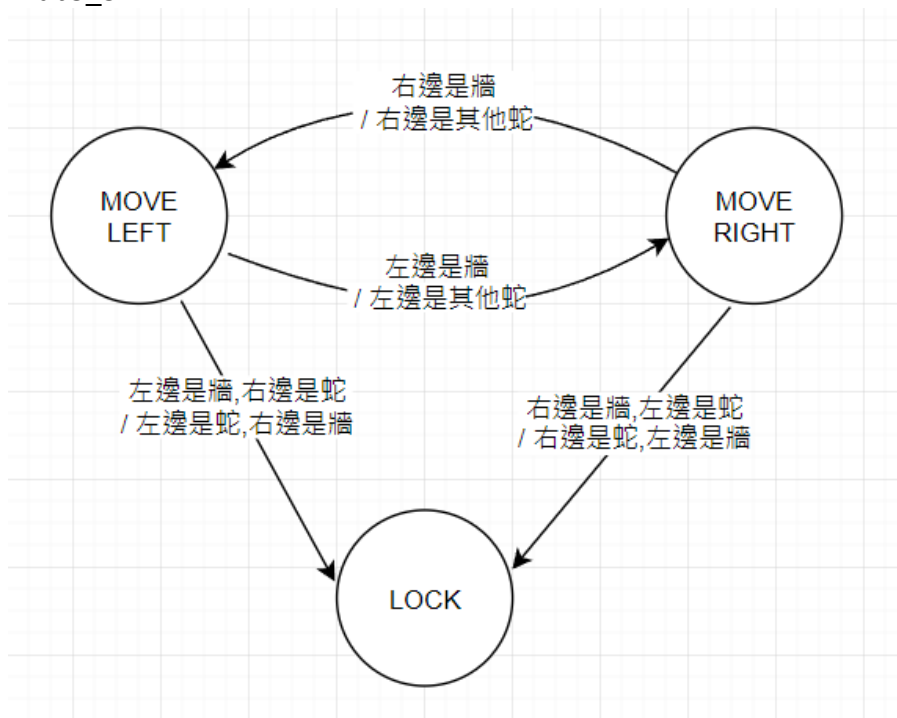

我把方向判斷設計成 FSM 的形式，共有三個 STATE : MOVE\_LEFT、MOVE\_RIGHT 和 LOCK。因為在 partial code 的地方解釋過了，這便就不多做贅述！

## B. Questions and Discussions

### A)

Code 的寫法如下：

```

always@(posedge current_clk,posedge rst) begin

    if(rst) begin
        led <= 15'b0;
        state <= 3'b000;
    end

    else begin
        state <= next_state;
        // led <= ....
    end

end
end
  
```

這就是 asynchronous reset 的寫法。

不用在意現在是否為 posedge clk，只要接收到 rst signal，立刻 reset 電路。其他賦值、改變 led 的 code 都放在 else 裡面，當 rst 時，保證它能有最高的優先度，其他 code 都不會跑動。



B)

這個問題我想到的解法是當 A 蛇移動時，幫助 B 蛇、C 蛇判斷是否會撞到 A 蛇。

也就是在 A 蛇要移動的時候，如果撞到其他蛇，順便幫其他蛇改變方向。

同理 B 蛇要移動的時候，如果相撞，也幫 A 蛇、C 蛇改變方向。不是 A、B、C 只有在自己移動的階段去判斷方向，讓他們在其他蛇移動的階段也可以判斷相撞、改變方向。

原本的 code 如下圖所示：

```

//////////////////////////////////// snake_1 //////////////////////////////////////
/*
reg [1:0] snake_1_lock_dir , next_snake_1_lock_dir;
always@(posedge clk_div24,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        snake_1_state <= LOCK;
        snake_1_led <= 16'b1000000000000000;
        snake_1_lock_dir <= MOVE_RIGHT;
    end

    else begin

        if(en) begin
            snake_1_state <= next_snake_1_state;
            snake_1_led <= next_snake_1_led;
            snake_1_lock_dir <= next_snake_1_lock_dir;
        end
    end
end
end
////////////////////////////////////

```

更動後的 code 約略會像下面的樣子：

```

// ... previous code
always @(posedge clk_div24, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        snake_1_state <= LOCK;
        snake_1_led <= 16'b1000000000000000;
        snake_1_lock_dir <= MOVE_RIGHT;
    end else begin
        // Continuous Collision Detection
        if (en) begin
            // if snake_1 and snake_11 have a collision
            if ((snake_1_led & snake_11_led)) begin
                // Collision detected, change directions of both snakes
                next_snake_1_state = MOVE_LEFT;
                next_snake_11_state = MOVE_RIGHT;
            end
        end
        // update snake states and positions
        snake_1_state <= next_snake_1_state;
        snake_11_state <= next_snake_11_state;
    end
end
end

```

### C. Problem Encountered

最難的地方是 lab3-3 沒辦法把三條蛇串在一起。因為它們用不同的 clk trigger，設計最初，我只想出下圖的寫法：

```
always@(posedge clk_div24,posedge clk_div25,posedge clk_div26,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        if(clk_div24)begin
            // snake_1 <= .....
        end

        if(clk_div25)begin
            // snake_11 <= .....
        end

        if(clk_div26)begin
            // snake_111 <= .....
        end

    end
end
```

我當初對一個 `always` block 用三個不同頻率的 `clk` 來 `trigger`，很天真地以為不同的 `clk` 偵測到 `posedge` 時就進入對應的 `if` statement，結果是三條蛇完全跑不起來，就算跑起來了也是在到處亂跑，頭尾分離。

後來寫了非常非常久，查過很多資料才發現當一個 `always` block 用多個 `clk edge trigger` 的時候它會不知道要用誰來 `trigger`，所以蛇蛇才跑得很奇怪。

其中的另一個難題是如果三條蛇要在一個 `led` 上奔跑，那三條蛇必須放在同一個 `always` block 裡面，這樣他們才能夠一起對同一個 `led` 改變數值。如果切成多個 `always` block，並在裡面對同一個 `led` 賦值會產生 `multiple driven` 的 `error`，code 類似下方左圖：

```

always@(posedge clk_div24,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        // led <= snake_1 ;
        // led <= .....;

    end
end

always@(posedge clk_div25,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        // led <= snake_11;
        // led <= .....;

    end
end

always@(posedge clk_div26,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        // led <= snake_111;
        // led <= .....;

    end
end
end

```

```

always@(posedge clk_div24,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        snake_1_led <= next_snake_1_led;

    end
end

always@(posedge clk_div25,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        snake_11_led <= next_snake_11_led;

    end
end

always@(posedge clk_div26,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        // initialize something here
    end

    else begin

        snake_111_led <= next_snake_111_led;

    end
end

assign led = snake_1_led + snake_11_led + snake_111_led;

```

為了解決 multiple driven 的問題，才終於想出要給每條蛇設計自己 led 燈，它們會在自己的 led 燈上奔跑，跑完確定位置後才會更新到真正板子的 led 燈上，寫法形似上方右圖。

我的心得重點是，若有多個不同 clk 的東西要執行，並在同一個 reg 上顯像，他們需要先在自己的 reg 上跑完，再更新到共同的 reg 上才行。

## D. Suggestions

個人認為本次 Lab 偏難，耗時為: Lab3-1 (2 小時); Lab3-2 (約 1 天); Lab3-3 (約 3 天)。

Lab3-3 是三條蛇跑來跑去，很早就把兩條蛇互撞的情況處理完，但是處理很久三條蛇撞一起的情況，且 3-3 和 3-1、3-2 關聯性沒那麼大，也許可以把 3-3 再拆分成兩條蛇的題目和三條蛇的題目。

最後附上本次迷因，非常感謝助教對所有人本次 LAB 的幫忙！

Enter your age

User with this age already exists