

Lab 5

學號: 109062173


姓名: 葉昱揚

A. Lab Implementation

1. Block diagram

State 很多，因此分段解釋 block diagram。


OUTPUT:

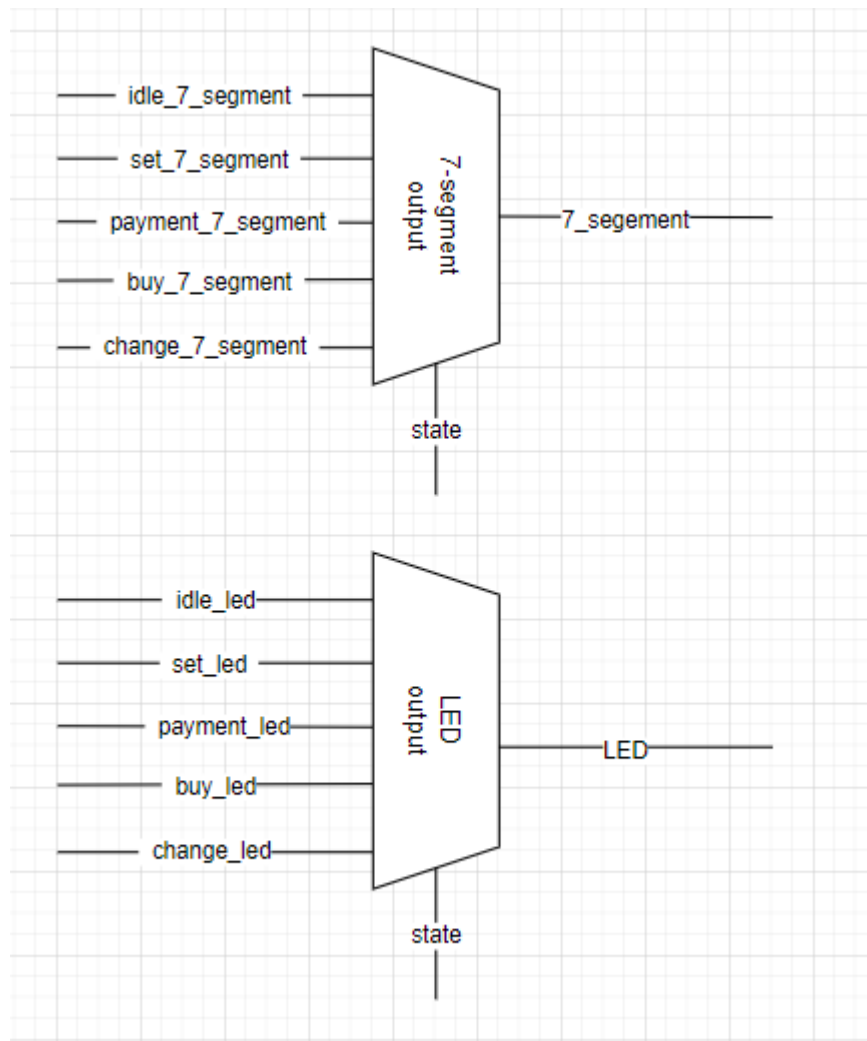

FSM 的每個 state 都有自己的 7-segment 和 led，並根據 FSM 的規則變化計算出 state，讓真正的 output 7-segment 和 output led 輸出對應 state 的數據。


稍後各個 state 的 block diagram 的 7-segment 和 led 都不會把線拉到這邊 (為了讓版面更乾淨，也不是需要表達的重點)。

IDLE state:

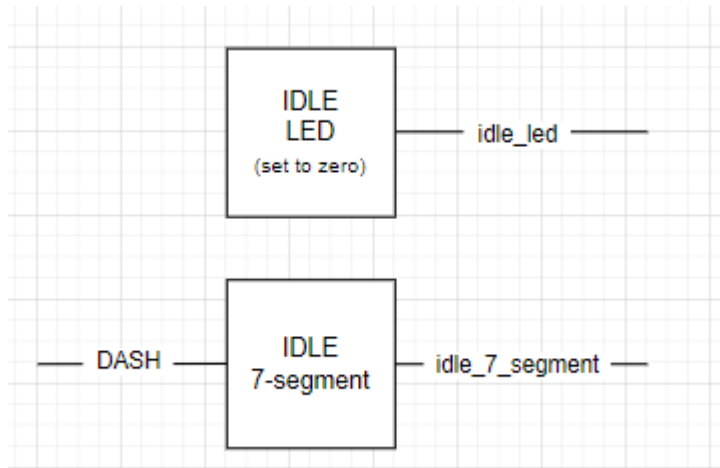

這個階段很簡單，不需要做任何操作。
需要 led 全部設為熄滅(all zero) 和 7-segment 全部設為 DASH。


SET state:

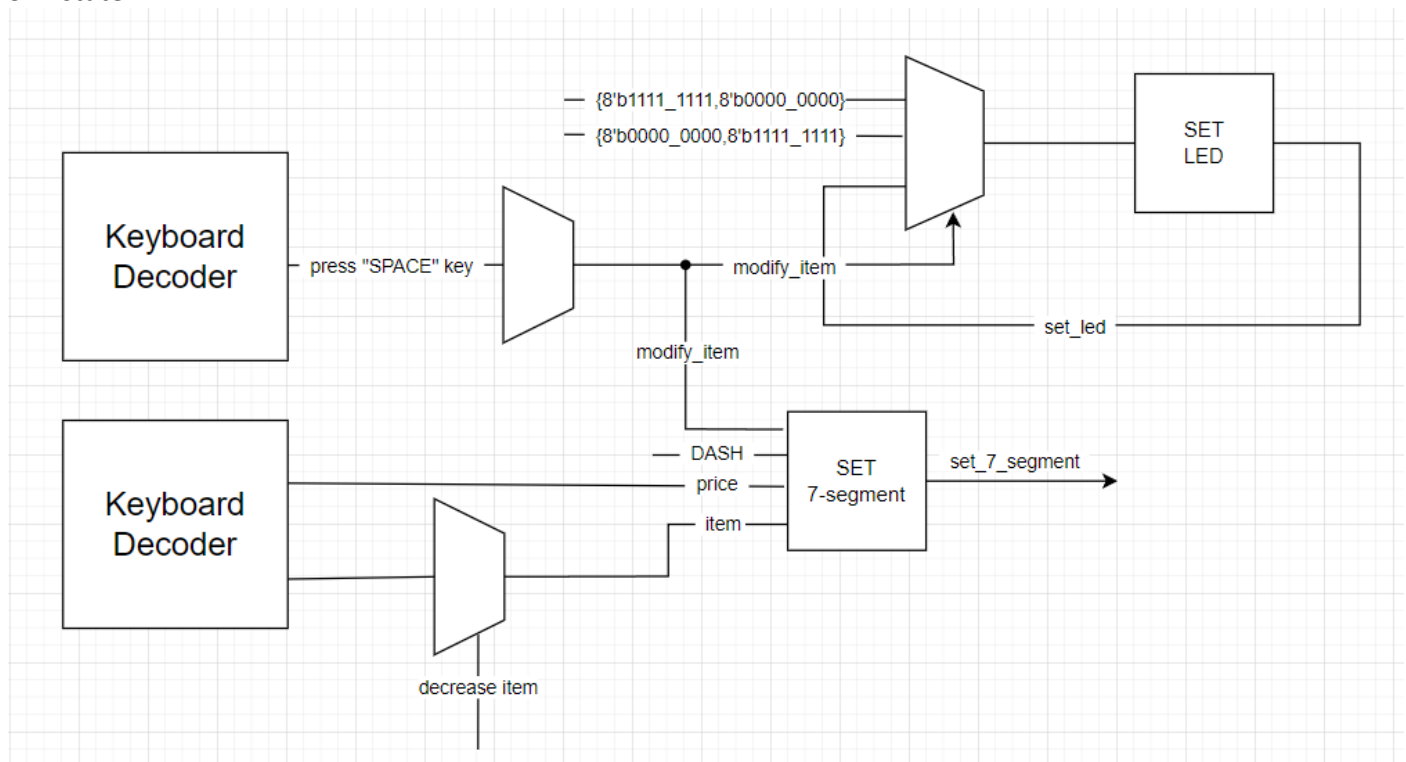

這個 state 需要設定商品數量、商品價格。
空白鍵可以控制要設定數量 or 價格，上圖的 `modify_item` 就是控制這件事情的 enable signal。
`price`=價格、`item`=數量，他們的值等同於按下的鍵盤代表的值。
`decrease item` 是用來控制“如果賣出 `n` 件商品，則商品數量需要扣掉 `n` 件”這件事情。

`set_led` 在設定數量時，為左邊 8 個燈亮起、右邊 8 個燈熄滅。
`set_led` 在設定價格時，為左邊 8 個燈熄滅、右邊 8 個燈亮起。

PAYMENT state:

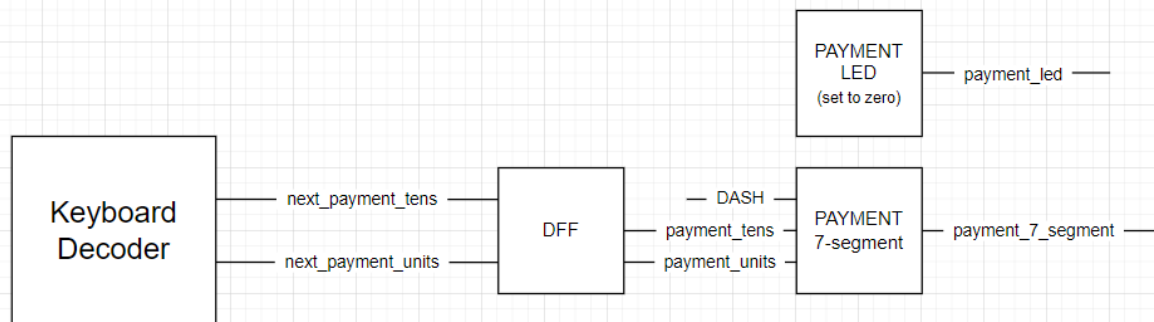


這個 state 需要輸入付多少錢。

next_payment_tens 代表付的錢的十位數、next_payment_units 代表付的錢的個位數，這兩個數值用壓下的按鍵得來，並顯示在 7-segment 之後。

payment_led 在這邊保持全暗(all zero)。

BUY state:

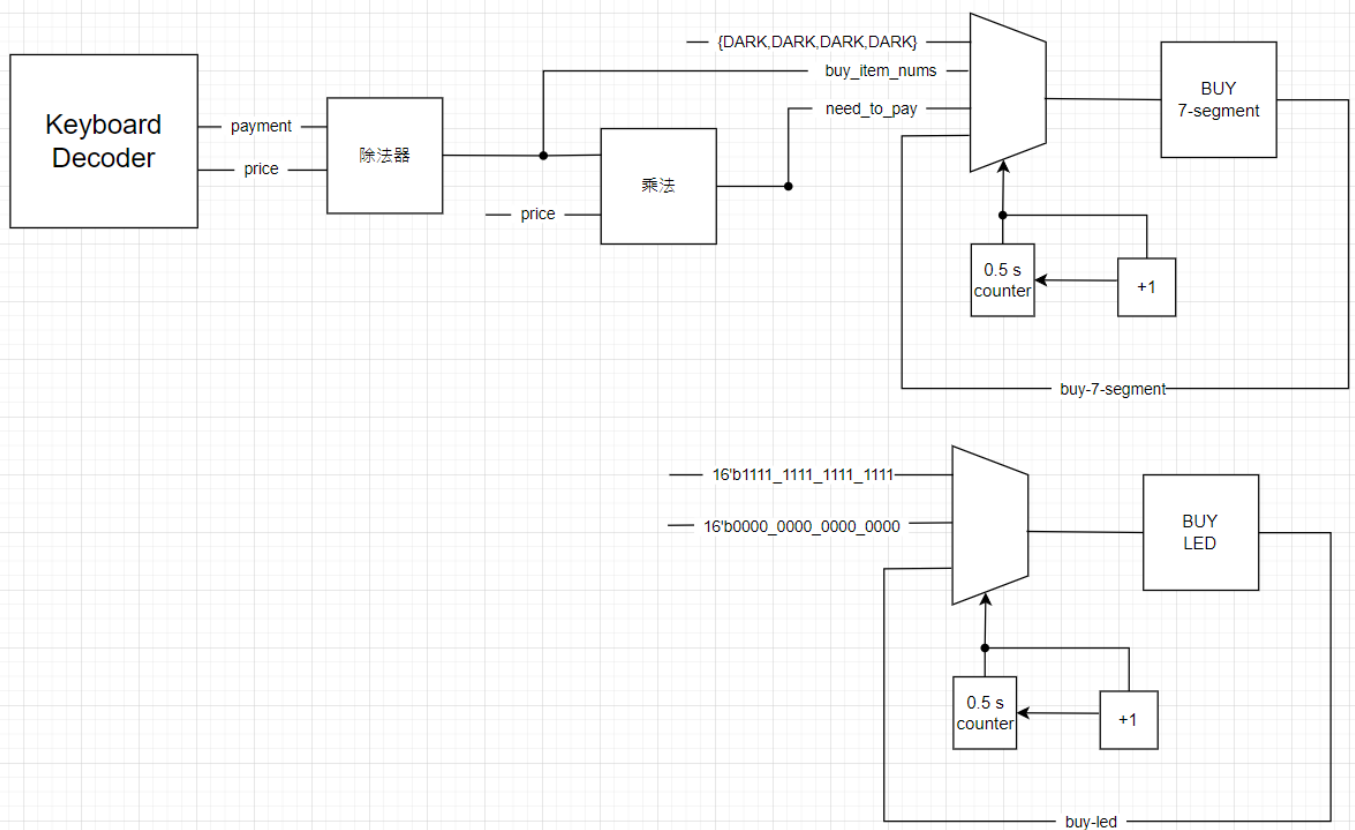


這個 state 需要顯示購買數量(buy item nums)和花費金錢(need to pay)。

這邊除法比較複雜，不能直接使用 payment/price，因此額外寫了一個除法器 module。

buy_item_nums 是 payment、price 放進除法器算出來的商，need_to_pay 是 buy_item_nums*price。這兩項數值需要根據 0.5s counter 來顯示在 7-segment 之上。0.5 counter 可以準確計算經過的時間，每經過 0.5s，7-segment 會 flash and off(亮起和熄滅)。

Led 同理，每經過 0.5 秒就會亮起/熄滅。

CHANGE state:

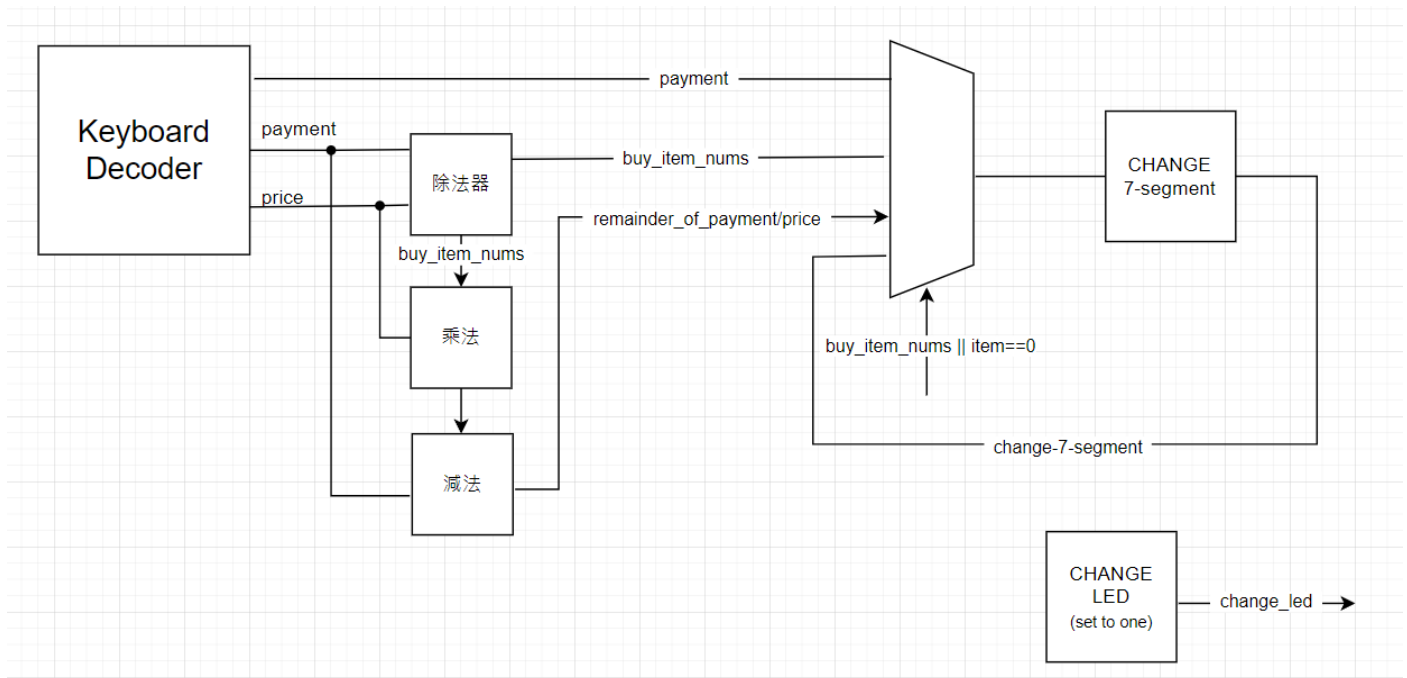

這個 state 需要顯示購買數量(buy item nums)和剩餘金錢(remainder)。

進入這個階段有兩個條件，有買到東西 or 商品數量為 0。

IF 有買到東西，7-segment 需要顯示 (1)買了多少東西(buy_item_nums) (2)購買後剩餘金錢

IF 商品數量為 0，7-segment 需要顯示 (1)支付多少錢買商品(payment)

Led 在這個階段為全亮(set to one)

2. Partial code screenshot with the explanation

```

wire [7:0] payment_dec;
assign payment_dec = 4'd10*payment_tens + payment_units;

wire [7:0] price_dec;
assign price_dec = 4'd10*price[7:4] + price[3:0];

wire [7:0] quotient_of_payment_div_price;
wire [7:0] remainder_of_payment_div_price;

division payment_div_price(.A(payment_dec),.B(price_dec),.Res(quotient_of_payment_div_price));
assign remainder_of_payment_div_price = payment_dec - price_dec*buy_item_nums;

reg [3:0] buy_item_nums;
always@(*)begin
    if(quotient_of_payment_div_price > item) buy_item_nums = item;
    else buy_item_nums = quotient_of_payment_div_price[3:0];
end

```

(除法器使用展示)

正常來說，想要得到 payment 和 price 的商，會做 payment/price。但我把這樣做的結果燒到板子上後結果會錯。後來發現"/"在 verilog 的合成很複雜，於是弄了個除法器的 module，並把 payment 的

十進位 payment_dec、price 的十進位 price_dec 丟進去，得到的商 quotient，再去和目前擁有的商品數比較，得出真正的購買商品數量(buy_item_nums)。

```
reg counter;
always@(posedge clk) begin
    if(key_down[last_change]) begin
        counter <= 1;
    end
    else begin
        counter <= 0;
    end
end
end
```

(解決長壓連續觸發)

處理方法是每當壓下一個按鈕，這個按鈕只有 1 clock cycle 的時間能夠操作，後面的時間都不會繼續反應。

如上圖當經過 1 clk 後，counter 為 1，這個 counter 會是一把鎖住鍵盤輸入的鎖(lock)，避免後續的輸入，如下圖 always block 最後一句 if(counter==1) lock=1。

無論壓著同個按鍵多久，都只會在壓下的第一個 clk 內做反應，後面的時間都會忽略。

```
reg lock;
integer i;
always@(*) begin
    if(been_ready && key_down[last_change] == 1'b1) begin
        lock = 0;
        for(i=0;i<=150;i=i+1)begin
            if(key_down[i] && (i!=last_change)) lock = 1;
        end
    end
    if(counter==1) lock=1;
end
end
```

(解決按下按鈕後再按其他按鈕也有反應)


處理方法是每壓下一個按鍵，檢查 key_down 裡面除了“當前壓下的按鈕”以外“是否有其他按鈕也壓下”。更直觀一點，檢查全部 key_dow 是否只有 0 or 1 bit 為 1，若超過就鎖住鍵盤輸入(lock=1)

```
if (!lock && been_ready && key_down[last_change] == 1'b1) begin
    if (key_num != 4'b1111) begin
        case(state)
            SET: begin
                if(modifyItem) begin
                    item <= key_num;
                end
                else begin
                    price <= {price[3:0],key_num};
                end
            end
        end
    end
end
```

可以看到 if statement 裡面有個!lock，即是配合上面兩個方法擋住鍵盤輸入。

原本的寫法沒有!lock，所以長壓或按多個按鍵時，都可以通過 if statement 裡面的 been ready&&key_down[last_chaneg]，造成本次 Lab 我們不想看到的效果。

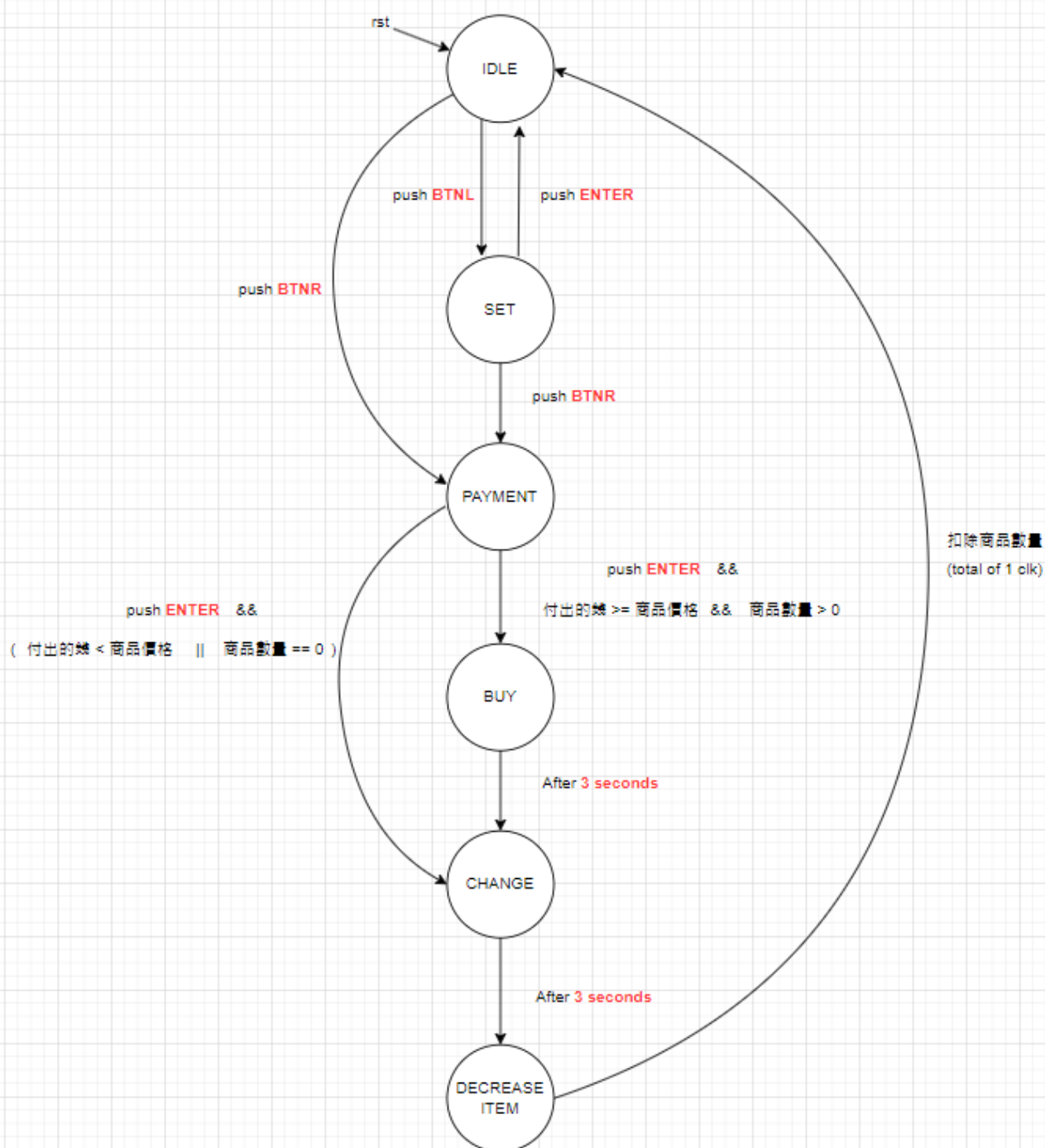3. Finite state machine (FSM) with an explanation.



設計了 6 個 state，為 IDLE、SET、PAYMENT、BUY、CHANGE、DECREASE_ITEM。

IDLE:

Rst 會回到這個 state，是整個 FSM 的起點。

按下 BTNL，會從 IDLE 跳到 SET

按下 BTNR，會從 IDLE 跳到 PAYMENT

SET:

按下 ENTER，會從 SET 跳到 IDLE

按下 BTNR，會從 SET 跳到 PAYMENT

PAYMENT:

需要審查付出的錢和商品價格才能決定要跳到哪一個 state。

IF 成功買到商品且按下 ENTER，跳到 BUY

IF 沒買到商品(付太少錢 or 商品賣完) 且按下 ENTER，跳到 CHANGE

BUY:

3 秒後跳到 CHANGE。

CHANGE:

3 秒後跳到 DECREASE_ITEM。

DECREASE_ITEM:

1 clock cycle (100MHZ) 後跳到 IDLE。

B. Questions and Discussions

- A. Regarding Note 2, we only need to handle the first key press and ignore the subsequent ones. How can this be achieved? How can you prevent continuous detection of a positive signal when a key is pressed and held down? E.g., in the SET state, pressing and holding '2' will add 5 dollars only once.

處理多個按鍵: 檢查全部的 key_down 的值是否超過 1 bit 為 1。

因為壓下 n 個按鍵就會有 n 個 bit 為 1，我們的目標是只讓第一個按鍵反應其他都忽略，可以檢查全部的 key_down 的值是否超過 1 bit 為 1。

若“按下當前按鍵”不超過 1 bit 為 1，則在板子上反應按鍵輸入結果。

若“按下當前按鍵”超過 1 bit 為 1，則忽略第 2~n 個進來的按鍵輸入。

處理長壓按鍵: 只有在按鍵輸入進來的第一個 clk 做操作。

最小的時間單位就是 1 clk，但凡長壓都會超過 1 clock cycle，甚至說我們理解中的“按一下鍵盤”也會超過 1 clock cycle。無論如何，解法都是只在壓下後的第一個 clock cycle 做對應的操作，後面長壓通通忽略掉。

- B. Regarding Question A, what can we do if we ignore Note 2? In this case, when a key is pressed first, another key can still become active (e.g., pressing two keys simultaneously.) You can explain your thoughts or use part of the code to illustrate.

目標是允許多個按鍵同時壓下，但都不會連續觸發。

處理長壓按鍵一樣是: 只有在按鍵輸入進來的第一個 clk 做操作。

允許多個按鍵我認為可以幫每一個按鍵都開一個新的 counter vector，紀錄已經被壓下多久。

比如說 A 被壓下，則經過 1 clk 後 counter[A] = 1，同時 B 被壓下，則經過 1 clk 後 counter[B]=1。counter 的數值直到對應的按鍵放開才會重製為 0。

這期間我們要做的判斷就是，每當有按下被壓下，檢查它的 counter:

If counter==0，在板子上做出對應的反應持續 1 clk cycle。

If counter==1，忽略這個按鍵輸入。

C. Problem Encountered

```
25
26
27 module KeyboardDecoder(
28     output reg [150:0] key_down,
29     output wire [8:0] last_change,
30     output reg key_valid,
31     inout wire PS2_DATA,
32     inout wire PS2_CLK,
33     input wire rst,
34     input wire clk
35 );
36
```

(降低 keyboardDecoder 使用空間)

原本為 out reg [511:0] key_down，但是會無法合成。經過助教提示後知道是使用空間過多，在確認本次 lab 鍵盤輸入的 make code 都不超過 150 後，把空間降到 150。

可以從下圖得知，make code 最大值是 7D，10 進位是 125。

```
parameter [8:0] KEY_CODES [0:19] = {
    9'b0_0100_0101, // 0 => 45
    9'b0_0001_0110, // 1 => 16
    9'b0_0001_1110, // 2 => 1E
    9'b0_0010_0110, // 3 => 26
    9'b0_0010_0101, // 4 => 25
    9'b0_0010_1110, // 5 => 2E
    9'b0_0011_0110, // 6 => 36
    9'b0_0011_1101, // 7 => 3D
    9'b0_0011_1110, // 8 => 3E
    9'b0_0100_0110, // 9 => 46

    9'b0_0111_0000, // right_0 => 70
    9'b0_0110_1001, // right_1 => 69
    9'b0_0111_0010, // right_2 => 72
    9'b0_0111_1010, // right_3 => 7A
    9'b0_0110_1011, // right_4 => 6B
    9'b0_0111_0011, // right_5 => 73
    9'b0_0111_0100, // right_6 => 74
    9'b0_0110_1100, // right_7 => 6C
    9'b0_0111_0101, // right_8 => 75
    9'b0_0111_1101 // right_9 => 7D
};
```

另外的問題就是怎麼處理長壓和按壓多個按鍵，我已經放在 partial code with screen shot 那邊，覺得放在那邊更適合。

D. Suggestions

No suggestions.

附上迷因

